




# 組合邏輯電路設計

## — 資料處理電路
 
# 概 述


- ◆ 本章將著重於討論各種二進位數碼之資料處理電路，包括解碼器 (Decoder)、編碼器 (Encoder)、多工器 (Multiplexer) 與解多工器 (Demultiplexer) 等單元電路之設計方法與實際之應用。
- ◆ 解碼 (Decoding) 是將某一數碼轉換成其所對應值至單一輸出的過程，即可將  $n$  個位元之數碼轉換成最多  $m$  個輸出中的一個之組合邏輯電路，稱為  $n \times m$  解碼器 (Decoder)，而一個  $n \times m$  解碼器之方塊圖，如下圖所示。



- ◆ 所謂數碼 (Code) 為一種按某種規則排序之數字，因此數碼種類會相當多，本節首先將討論二進位數碼 (Binary Code) 轉換為十進位數碼 (Decimal Code) 之解碼電路設計，即將  $n$  條輸入所組成之  $2^n$  條可能的輸入組合，僅對應  $m$  條輸出線中的一條，使此對應之輸出線成為高電位 (或低電位，依電路之設計方式而定)，其它  $m - 1$  條輸出線成為低電位 (或高電位)。
- ◆ 對具  $n$  個輸入變數的二進位解碼電路而言，若這些輸入變數以補數和非補數之組合形式來表示，則應有  $2^n$  種輸入變數之組合 ( $2^n$  個最小項之布林函數式) 出現，而輸出變數  $m$  應為小於或等於  $2^n$  ( $m \leq 2^n$ )。
 
## 解碼電路之設計( $1 \times 2$ 解碼器)

- ◆ **1 對 2 線解碼器**： $1 \times 2$  解碼器僅有 1 個 ( $n = 1$ ) 輸入變數  $x$ ，而有 2 個 ( $m = 2^1 = 2$ ) 輸出變數  $Q_1$  與  $Q_0$  之組合邏輯電路，根據解碼器之原理，可得高態致動之  $1 \times 2$  解碼器的**方塊圖**與**真值表**，如下圖所示。



(a) 方塊圖


輸 入	布林函數 ( 最小項 )	輸 出	
$x$		$Q_0$	$Q_1$
0	$\bar{x}$	1	0
1	$x$	0	1

(b) 真值表

- ◆ 利用以上之真值表，可得高態致動之  $1 \times 2$  解碼器輸出  $Q_1$  與  $Q_0$  的布林函數式，即輸出變數所對應之最小項來表示如下：

$$Q_0 = \bar{x} \quad , \quad Q_1 = x$$

 ◆ 使用邏輯閘來實現 $Q_1$ 與 $Q_0$ 之布林函數式，即可得 $1 \times 2$  解碼器之邏輯電路，如下圖所示。




## 解碼電路之設計( $2 \times 4$ 解碼器)


- ◆ **2 對 4 線解碼器** ( $2 \times 4$  解碼器) 有 2 個 ( $n = 2$ ) 輸入變數  $x$  與  $y$ ，而有 4 個 ( $m = 2^2 = 4$ ) 輸出變數  $Q_3$ 、 $Q_2$ 、 $Q_1$  與  $Q_0$  之組合邏輯電路，根據解碼器之原理，可得高態致動之  $2 \times 4$  解碼器真值表，如下表所示。

輸 入		布林函數 ( 最小項 )	輸 出			
$x$	$y$		$Q_0$	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$
0	0	$\bar{x} \cdot \bar{y}$	1	0	0	0
0	1	$\bar{x} \cdot y$	0	1	0	0
1	0	$x \cdot \bar{y}$	0	0	1	0
1	1	$x \cdot y$	0	0	0	1

 - ◆ 利用上面之**真值表**，使用**邏輯閘**來實現  $Q_3$ 、 $Q_2$ 、 $Q_1$  與  $Q_0$  所對應之最小項，即可得**高態致動**之  $2 \times 4$  解碼器之方塊圖與邏輯電路，如下圖所示。



(a) 方塊圖

 

(b) 邏輯電路圖


## 解碼電路之設計( $3 \times 8$ 解碼器)

- ◆ **3 對 8 線解碼器** ( $3 \times 8$  解碼器) 有 3 個 ( $n=3$ ) 輸入變數  $x$ 、 $y$  與  $z$ ，而有 8 個 ( $m=2^3=8$ ) 輸出變數  $Q_7$ 、 $Q_6$ 、 $Q_5$ 、 $Q_4$ 、 $Q_3$ 、 $Q_2$ 、 $Q_1$  與  $Q_0$  之組合邏輯電路，根據解碼器原理，即可得  $3 \times 8$  解碼器之真值表，如下表所示。

輸 入			布林函數 ( 最小項 )	輸 出							
$x$	$y$	$z$		$Q_0$	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$	$Q_4$	$Q_5$	$Q_6$	$Q_7$
0	0	0	$\bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}$	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	$\bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z$	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	$\bar{x} \cdot y \cdot \bar{z}$	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	$\bar{x} \cdot y \cdot z$	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	$x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}$	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	$x \cdot \bar{y} \cdot z$	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	$x \cdot y \cdot \bar{z}$	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	$x \cdot y \cdot z$	0	0	0	0	0	0	0	1

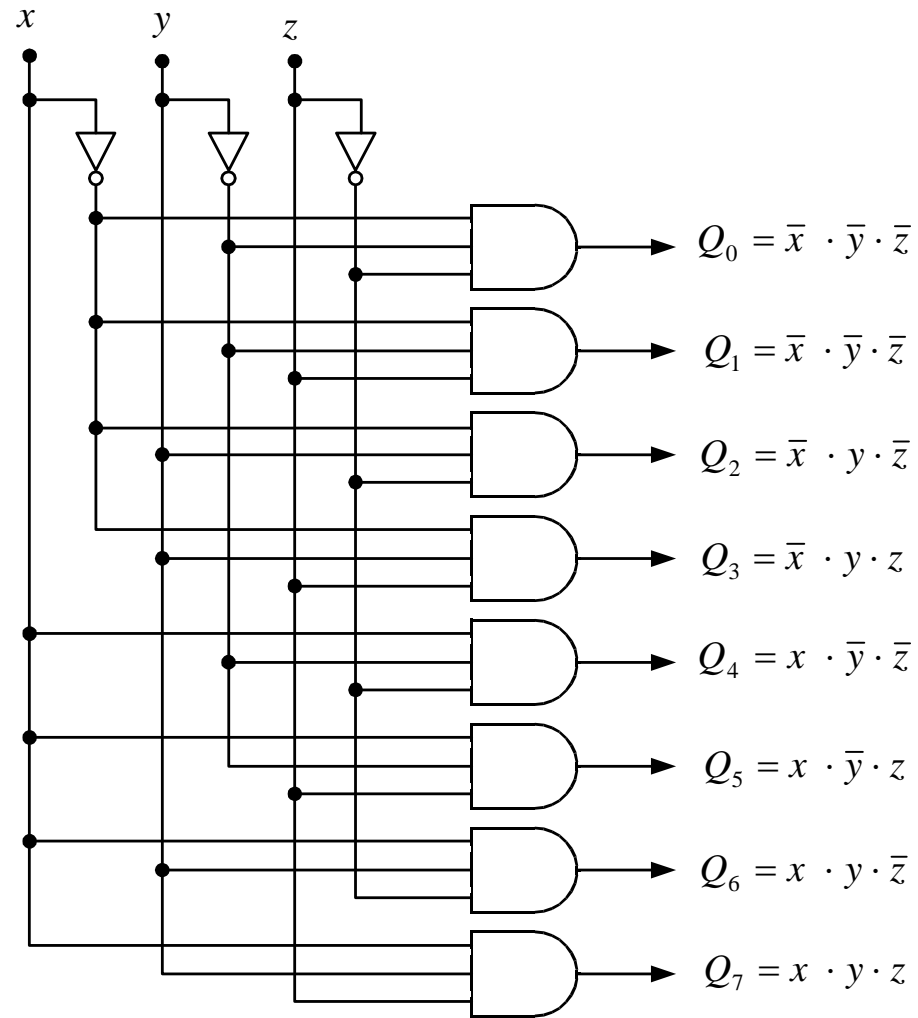
- ◆ 利用以上之真值表，使用**邏輯閘**來實現  $Q_7$ 、 $Q_6$ 、 $Q_5$ 、 $Q_4$ 、 $Q_3$ 、 $Q_2$ 、 $Q_1$  與  $Q_0$  所對應之**最小項**，即可得  $3 \times 8$  解碼器之邏輯電路，如下圖所示。





 
## 3×8 解碼器(低態致動)

- ◆ 目前市售有兩種 3 對 8 線解碼器之套裝 IC，分別為**高態致動**(各個輸入組合所對應之輸出線為邏輯 1，剩下 7 條輸出線皆為邏輯 0)之 74LS131 和**低態致動**(各個輸入組合所對應之輸出線為邏輯 0，剩下 7 條輸出線皆為邏輯 1) 74LS138 等兩種，分別如下圖所示。




(a) 74LS131 之接腳圖

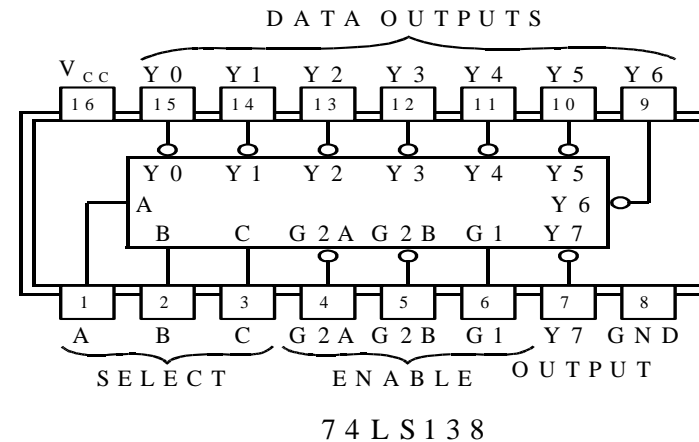

 
(b) 74LS138 接腳圖

- ◆ 74LS138 多了  $G_1$ 、 $\overline{G_2A}$  與  $\overline{G_2B}$  等 3 條額外輸入線，這 3 條稱為**致能**(Enable;  $EN = G_1 \cdot \overline{G_2A} \cdot \overline{G_2B}$ ) 輸入線，而  $EN$  可用來決定解碼器使用與否之**控制線**，即當  $EN = 0$  時，不論解碼器輸入線之邏輯值為何，輸出線全部為邏輯 1，則表示此時解碼器不使用；而當  $EN = 1$ ，則表示此解碼器正常使用，因此多了這 3 條**致能線**，可使解碼器在設計上更具**彈性**。



 
# 低態致動解碼器之優點

- ◆ 目前在設計數位系統時，大部分皆採用「**低態致動**」( 低電位輸出 ) 解碼器，為提供讀者深一層的了解，特別說明使用低態致動解碼器之優點如下：
  1. 組成「**低態致動**」解碼器的邏輯閘為 **NAND** 閘，而「**高態致動**」為 **AND** 閘。因使用積體電路來製造 NAND 閘比 AND 閘，所需之電晶體 (Transistor) 數目較少，故採用「低態致動」解碼器可**減少積體電路 (IC) 所需之電晶體數目**，相對的可降低 IC 之成本。
  2. 因「**低態致動**」解碼器之各個輸入組合所對應之輸出線為**邏輯 0** ( 低電位 )，即相對邏輯閘之輸出僅提供一個**接地點**，故驅動負載所需之電流應由**外接電源  $V_{CC}$  供給**，而不是由解碼器之輸出端提供，故此種解碼器可用來**驅動較大之負載**；但「**高態致動**」解碼器之各個輸入組合所對應之輸出線**邏輯 1** ( 高電位 )，即由相對邏輯閘提供一個  $V_{CC}$  的電位，故驅動負載所需之電流，需由**解碼器之輸出端提供**，因 IC 之輸出端所能提供電流相當有限，故此種解碼器所能**驅動之負載相對較小**。




(a) 高態致動

 

(b) 低態致動
 
## 解碼電路之設計( $4 \times 10$ 解碼器)

- ◆ 對具 4 條 ( $n = 4$ ) 輸入線之解碼器而言，其輸出線最多可以有 16 條 ( $m = 2^4 = 16$ )，因人類習慣使用十進位數，本節將討論具 4 個輸入線，但卻只有 10 條輸出線之解碼電路，稱為 4 對 10 線解碼器 ( $4 \times 10$  解碼器)，亦可稱為 BCD 解碼器。
- ◆ 使用邏輯閘來實現  $\overline{Q_9}$ 、 $\overline{Q_8}$ 、 $\overline{Q_7}$ 、 $\overline{Q_6}$ 、 $\overline{Q_5}$ 、 $\overline{Q_4}$ 、 $\overline{Q_3}$ 、 $\overline{Q_2}$ 、 $\overline{Q_1}$  與  $\overline{Q_0}$  所對應之最小項，即可得低態致動之  $4 \times 10$  解碼器(BCD 解碼器)的邏輯電路，如下圖所示。



# 解碼器之擴充

- ◆ 欲使用**基本邏輯閘**來繪製規格較大之解碼器，則會導致**邏輯電路間連接太過於繁雜**，故實用上相當不合適，若利用具**致能** (Enable) 輸入之解碼器來進行**串接**，便可將多個**規格較小之解碼器**，擴充成一個**規格較大之解碼器**。
- ◆ 對可用來擴充之解碼器而言，必需使用具備**完全解碼功能**之解碼電路，即對輸入為  $n$  條之解碼電路而言，必須具輸出  $m = 2^n$  條。


## 例題 6-1

試設計將兩個具致能輸入之  $2 \times 4$  解碼器擴充為一個  $3 \times 8$  解碼器的邏輯電路圖。

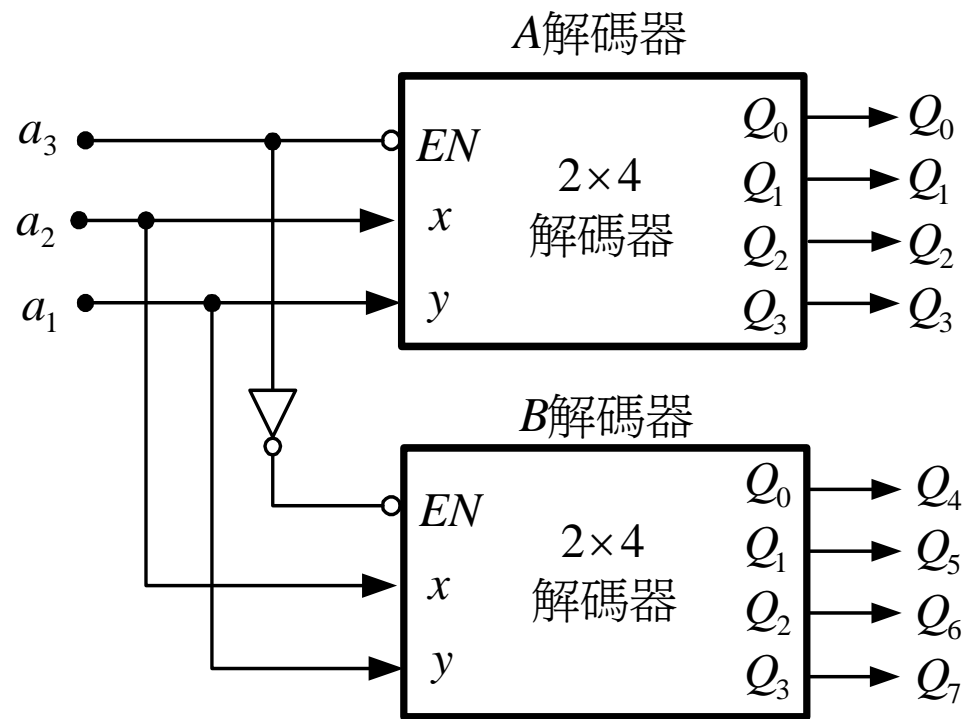**解**

若將**致能**( $EN$ ) 當作  $2 \times 4$  解碼器之一個**輸入變數** ( 通常為輸入變數之**最高有效位元** )，且以**補數**與**非補數**之形式，分別連接至兩個  $2 \times 4$  解碼器之**致能輸入端**，如下圖所示，即可將  $2 \times 4$  解碼器擴充為  $3 \times 8$  解碼器。





# 使用解碼器實現布林函數


- ◆ 對具備完全解碼功能之解碼器而言，每一個輸出線均可表示對應至輸入變數之最小項，因  $m = 2^n$  條輸出，故輸出可提供  $n$  個輸入變數所有可能組合之最小項，因此只要使用具備完全解碼功能之解碼器，並適當的將輸出(選擇所求最小項之輸出線)連接至 OR 閘之輸入端，即可實現  $n$  個變數之積項之和(SOP)的布林函數。

## 例題 6-2

試利用具備完全解碼功能之解碼器與一個 OR 閘來實現  $f(x, y, z) = x \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot z + x \cdot y \cdot \bar{z}$  之布林函數式。

解

 首先將已知布林函數式展開為標準積項之和，即  $f(x, y, z) = x \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot z + x \cdot y \cdot \bar{z} = \sum(1, 3, 4, 5, 6)$ 。因  $f(x, y, z)$  有 3 條輸入線，故需使用  $3 \times 8$  解碼器，且  $f(x, y, z)$  在輸入組合為 1、3、4、5 與 6 時為邏輯 1，故需將  $Q_1$ 、 $Q_3$ 、 $Q_4$ 、 $Q_5$  與  $Q_6$  等解碼器之輸出線連接至 OR 閘之輸入端，即可實現  $f(x, y, z)$  布林函數，如下圖所示。



### 例題 6-3

試利用具**完全解碼功能**之解碼器與**兩個 OR 閘**來實現全加法器 (Full Adder)。


**解**

全加法器有  $x$ 、 $y$  與  $C_i$  等 **3 個輸入變數**，故需用  $3 \times 8$  解碼器，而有  $S$  與  $C_o$  **兩個輸出變數**，接著列出可執行全加法器運算功能之布林函數式如下：

$$S(x, y, C_i) = \bar{x} \cdot y \cdot C_i + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{C}_i + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{C}_i + x \cdot y \cdot C_i = \sum(1, 2, 4, 7)$$



$$C_o(x, y, C_i) = x \cdot y + x \cdot C_i + y \cdot \bar{C}_i = \sum(3, 5, 6, 7)$$

 因  $S(x, y, C_i)$  在輸入組合為 1、2、4 與 7 時為邏輯 1，而  $C_o(x, y, C_i)$  在輸入組合為 3、5、6 與 7 時為邏輯 1，故首先將  $Q_1$ 、 $Q_2$ 、 $Q_4$  與  $Q_7$  等解碼器之輸出線連接至一個 OR 閘之輸入端，接著再將  $Q_3$ 、 $Q_5$ 、 $Q_6$  與  $Q_7$  等解碼器之輸出線連接至另外一個 OR 閘之輸入端，即可實現全加法器，如下圖所示。



  
# 十進位顯示電路之設計

- ◆ 在數位系統中，常常需要顯示出一些**數目字**，以方便一般大眾的閱讀數位電路運算的結果，而能實現此種功能之電路稱為**顯示電路** (Display Circuits)。
- ◆ 因**人類**習慣使用**十進位數**，故需使用十進位數字顯示器來作**人與機器**間之溝通。在數位系統設計上，通常以**七段式顯示器** (Seven-Segment Display Devices) 來顯示十進位數字的**0 至 9** 為最為普遍。
- ◆ **七段式顯示器**是數位電路上最常用之十進位數顯示器材，它是由**7 支可發亮之元件**所組成，而較常用來製作顯示器發亮之材料為**發光二極體** (Light Emitting Diode; LED) 和**液晶顯示器** (Liquid Crystal Display; LCD) 等兩種元件，因這兩種顯示元件之**發光原理不同**，故所需之**驅動介面電路**亦不相同。
- ◆ 七段式 LED 顯示器是由 **a、b、c、d、e、f** 與 **g** 等**七支**可發亮之 LED，排列成一個**8 字型**所組成的，而以**獨立控制每支 LED 發光**之排列，以顯示十進位數之**0~9**，如下圖所示。




◆ 為配合不同輸出狀態之數位電路，七段 LED 顯示器，依 LED 連接方式之不同，可分為共陽極和共陰極兩種，接著將此兩種不同連接方式之特性與應用範圍說明於下：

 1. 若將所有 LED 之陽極(正端)均連接在一起，並將此點連接至邏輯 1 ( $V_{CC}$ )，而以每個 LED 之陰極(負端)當作輸入端，此種連接方式稱為共陽極七段 LED 顯示器，如右圖(a)所示。根據 LED 之電氣特性，必須施加順向偏壓 (Forward Bias) 於 LED 兩端 ( 即 LED 之陽極電壓比陰極電壓高 )，才會使 LED 發光。因此解碼器之輸出為邏輯 0 ( 低電位 ) 時，才可以驅動 LED 發光，故此種連接方式需配合低態致動解碼器。





(a) 共陽極

 2. 若將所有 LED 之陰極（負端）均連接在一起，並將此點連接至邏輯 0（接地點），而以每個 LED 之陽極當作輸入端，此種連接方式稱為共陰極七段 LED 顯示器，如右圖 (b) 所示。因此解碼器之輸出為邏輯 1（高電位）時，才可以驅動 LED 發光，故此種連接方式需配合高態致動解碼器。



  (b) 共陰極

◆ 在數位系統設計上，因低態致動解碼器較高態致動解碼器受歡迎，故共陽極之七段式 LED 顯示器較為普遍，目前市售之共陽極與共陰極七段 LED 顯示器的編號，分別為 LT502 與 LT503，而此兩種顯示裝置之外觀與接腳圖，如下圖所示。



# BCD 碼對七段 LED 顯示器之解碼電路

◆ 數位電路運算所得之 **BCD 碼** 轉成 **七段 LED 顯示器** 可接受之 **數碼**，以顯示出相對應之 **十進位數字** 的 **解碼電路**，稱為 **BCD 碼對七段 LED 顯示器** 之解碼電路。因此種解碼器亦為 **組合邏輯電路**，故可依下列步驟來設計：

1. 因電路之輸入為 **BCD 碼**，故應有 **4 個輸入變數**，分別標示為  $w$ 、 $x$ 、 $y$  與  $z$  之符號，而輸出為驅動 **7 段 LED**，故輸出變數應為 **7 個**，分別以  $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$ 、 $e$ 、 $f$  與  $g$  等 **7 個符號** 來標示。
2. 接著利用上圖之 **十進位數字排列方式**，以定義出輸出與輸入之關係，若採用共陽極七段 LED 顯示器（當輸出為邏輯 0 時，才會使 LED 發光），則欲顯示十進位數之「**1**」，則  $b$  與  $c$  兩段 LED 必須亮，故僅輸出  $b$  與  $c$  為邏輯 0，而其它輸出皆為邏輯 1；而欲顯示十進位之「**6**」，則  $c$ 、 $d$ 、 $e$ 、 $f$  與  $g$  等 5 段 LED 必須亮，故輸出  $c$ 、 $d$ 、 $e$ 、 $f$  與  $g$  等為邏輯 0，而其它輸出皆為邏輯 1，依此類推，則可得輸出與輸入關係之 **真值表**，如下表所示。




十進位數	輸 入				輸 出						
	<i>w</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

3. 利用卡諾圖化簡右表可得 *a*、*b*、*c*、*d*、*e*、*f* 與 *g* 等 7 個輸出之布林函數式如下：


$$\begin{array}{ll}
 a = \bar{w} \cdot \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z + x \cdot \bar{z} & \text{、} \quad b = x \cdot \bar{y} \cdot z + x \cdot y \cdot \bar{z} \\
 c = \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} & \text{、} \quad d = x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot z + \bar{w} \cdot \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z \\
 e = z + x \cdot \bar{y} & \text{、} \quad f = \bar{w} \cdot \bar{x} \cdot z + y \cdot z + \bar{x} \cdot y \\
 g = \bar{w} \cdot \bar{x} \cdot \bar{y} + x \cdot y \cdot z & \text{、}
 \end{array}$$

 4. 最後使用 NAND 閘來實現所得之布林函數式，即可得 BCD 對七段 LED 顯示器解碼器之邏輯電路，如下圖所示。




◆ 若直接使用**基本邏輯閘**來實現 BCD 對七段顯示器解碼器，則會導致**電路之連接相當複雜**，為減少線路連接之複雜度，一般市售 TTL-IC 已將此邏輯電路**積體化**，以提供數位系統設計者選用。而相關解碼器之 IC 編號與類型如下：

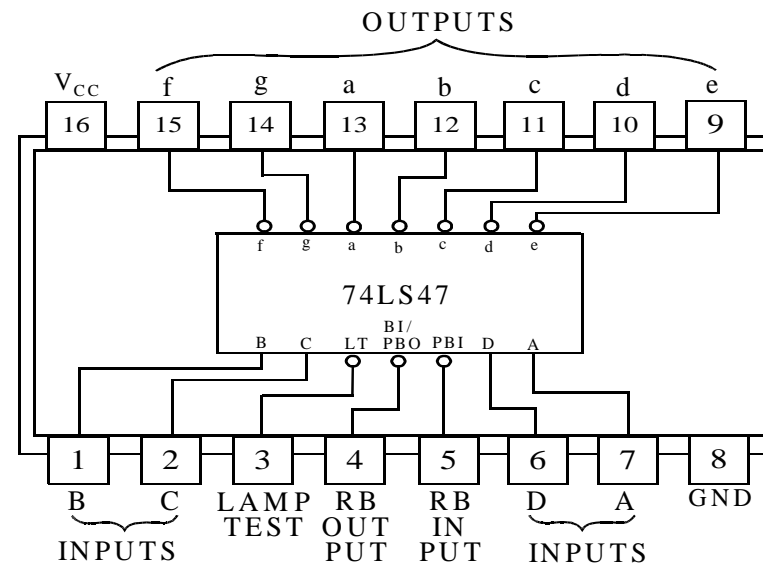1. **低態致動**之 BCD 對七段 LED 顯示器解碼器之 IC 編號為 **74LS47**，此 IC 應配合**共陽極七段 LED 顯示器**使用，而其外觀與接腳，如下圖所示。
2. **高態致動**之 BCD 對七段顯示器解碼器之 IC 編號為 **74LS48**，此 IC 應配合**共陰極七段 LED 顯示器**使用。



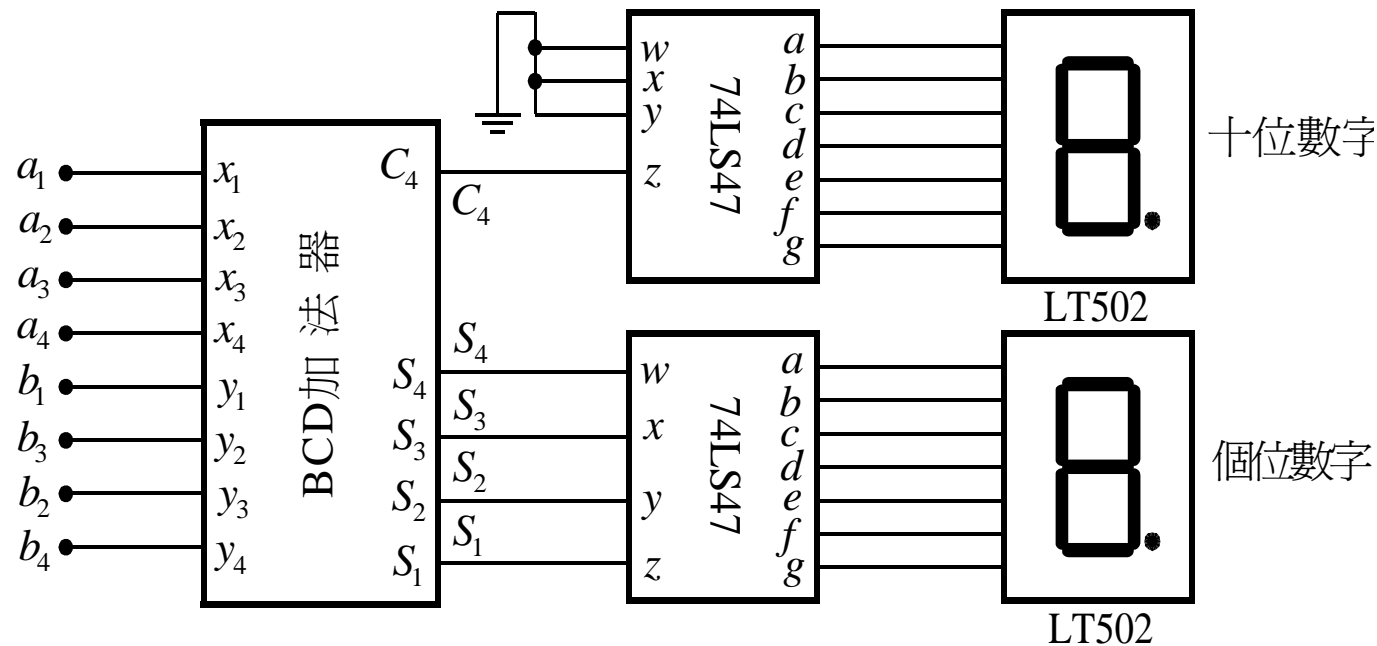
# 十進位加法器之顯示電路

- ◆ 將 BCD 加法器之輸出連接 BCD 碼至七段 LED 顯示解碼電路 (74LS47) 的輸入端，再配合七段 LED 顯示器 (LT502)，如下圖所示之邏輯電路，即可將兩個 BCD 碼相加後之結果，使用十進位數顯示出來。


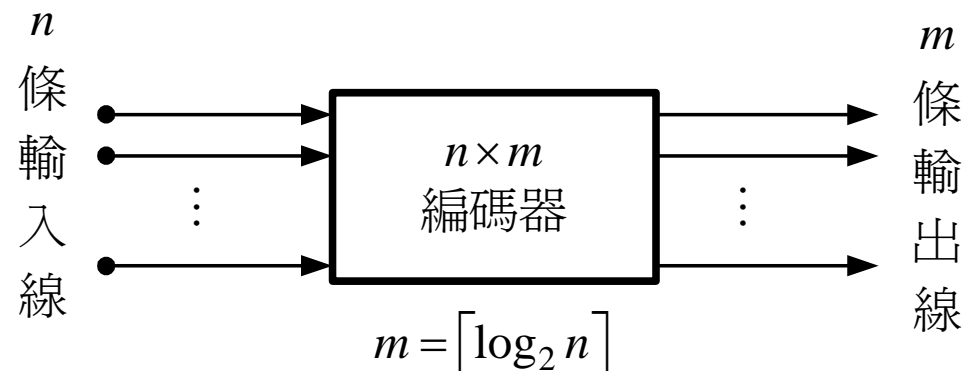
# 編碼器

- ◆ **編碼** (Encoding) 的功用恰與**解碼** (Decoding) **相反**，因此**編碼器** (Encoder) 之作用正好與**解碼器** (Decoder) 相反，因**解碼器可用 AND 閘**來實現，而**編碼器是用 OR 閘**來實現。
- ◆ 編碼是由**單一個輸入對應至一組被編碼的輸出組合**，即將  $n$  個輸入線轉變成為  $m$  個 ( $m = \lceil \log_2 n \rceil$ ) **輸出組合之二進位碼**的組合邏輯電路，稱為  $n \times m$  編碼器 (Encoder)。



- ◆ 本節首先討論**十進位數碼** (Decimal Code) 轉換為**二進位數碼** (Binary Code) 之編碼電路，即  $m$  條輸出線對應至  $n$  條輸入線所組成之  $2^n$  個可能的輸入組合( 電路之輸出產生對應於輸入之二進位組合 )。接著討論使用**優先編碼器** (Priority Encoder) 來減少這些可能之錯誤，最後再討論**編碼器之擴充方法**，即利用多個較小規格之編碼器，組成一個較大規格之編碼器。

## 編碼電路之設計(4 對 2 線編碼器)

- ◆ 2 對 1 線編碼器(2×1 編碼器)有兩個輸入變數  $I_1$  與  $I_0$ ，而僅有一個輸出變數  $x$  之組合邏輯電路，根據編碼器之原理，可得 2×1 編碼器為  $x = I_1$ ，邏輯電路圖僅需為一直線，故不需詳加討論。
- ◆ 4 對 2 線編碼器 (4×2 編碼器)有  $I_3$ 、 $I_2$ 、 $I_1$  與  $I_0$  等 4 個輸入變數，而有  $x$  與  $y$  等 2 個輸出變數之組合邏輯電路，根據編碼器之原理，可得 4×2 編碼器真值表，如下表所示。

十進位數	輸 入				輸 出	
	$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$x$	$y$
0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	1
2	0	1	0	0	1	0
3	1	0	0	0	1	1


- ◆ 利用上面之真值表，可得 4×2 編碼器之  $x$  與  $y$  等兩個輸出之布林函數：

$$x = I_3 + I_2 \text{ 與 } y = I_1 + I_3。$$

◆ 最後使用 **OR 閘** 來實現  $x$  與  $y$  之布林函數，即可得  $4 \times 2$  編碼器之**方塊圖**與**邏輯電路**，如下圖所示。



(a) 方塊圖

 

(b) 邏輯電路圖

## 8 對 3 線編碼器

- ◆ 8 對 3 線編碼器 ( $8 \times 3$  編碼器) 有  $I_7$ 、 $I_6$ 、 $I_5$ 、 $I_4$ 、 $I_3$ 、 $I_2$ 、 $I_1$  與  $I_0$  等 8 個輸入變數，而有  $x$ 、 $y$  與  $z$  等 3 個輸出變數之組合邏輯電路，根據編碼器原理，即可得  $8 \times 3$  編碼器真值表，如下表所示。

十進位數	輸 入								輸 出		
	$I_0$	$I_1$	$I_2$	$I_3$	$I_4$	$I_5$	$I_6$	$I_7$	$x$	$y$	$z$
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1




◆ 利用上面之真值表，可得 $8 \times 3$ 編碼器之 $x$ 、 $y$ 與 $z$ 等3個輸出的布林函數式如下：

$$x = I_4 + I_5 + I_6 + I_7$$

$$y = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$$

$$z = I_1 + I_3 + I_5 + I_7$$

 ◆ 使用 OR 閘來實現 $x$ 、 $y$ 與 $z$ 等3個輸出之布林函數，即可得 $8 \times 3$ 編碼器的邏輯電路，如下圖所示。



## 10 對 4 線優先編碼電路之設計

- ◆ 因編碼器**每一次僅允許一條輸入線啓動**，為了減少**錯誤**發生之機率，必須利用**抑制閘**(Inhibit Gate)來**排列編碼之優先順序** (Priority) 的編碼電路稱為**優先編碼器** (Priority Encoder)。
- ◆ 優先編碼器可分**高階與低階優先編碼**兩種，而高階與低階之分別，相對十進位數值之優先編碼順序的不同，即若有兩條輸入線同時被啓動，則**高階優先編碼器是抑制數值較低之輸入線**，而使**數值較高之輸入線優先編碼**。
- ◆ 本節將討論具 4 個輸出變數，但卻只有 10 個輸入變數之**高階**10×4 **優先編碼器** (74LS147)，亦可稱為 BCD 高階優先編碼器，即若兩輸入線  $\bar{I}_8$  與  $\bar{I}_6$  同時被啓動 ( $\bar{I}_8$  與  $\bar{I}_6$  同時為邏輯 0)，則此電路會抑制  $\bar{I}_6$  之編碼，而僅對  $\bar{I}_8$  進行編碼。而10×4 高階優先編碼器之設計步驟如下：
  1. 此電路應有  $\bar{w}$ 、 $\bar{x}$ 、 $\bar{y}$  與  $\bar{z}$  等 4 個**輸出變數**，而有  $\bar{I}_9$ 、 $\bar{I}_8$ 、 $\bar{I}_7$ 、 $\bar{I}_6$ 、 $\bar{I}_5$ 、 $\bar{I}_4$ 、 $\bar{I}_3$ 、 $\bar{I}_2$ 、 $\bar{I}_1$  與  $\bar{I}_0$  等 10 個**輸入變數**之組合邏輯電路。
  2. 根據編碼器定義可得，高態致動之10×4 優先編碼器的**真值表**，如下表所示。

十進位數	輸入										輸出			
	$\bar{I}_0$	$\bar{I}_1$	$\bar{I}_2$	$\bar{I}_3$	$\bar{I}_4$	$\bar{I}_5$	$\bar{I}_6$	$\bar{I}_7$	$\bar{I}_8$	$\bar{I}_9$	$\bar{w}$	$\bar{x}$	$\bar{y}$	$\bar{z}$
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	×	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2	×	×	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
3	×	×	×	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
4	×	×	×	×	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
5	×	×	×	×	×	0	1	1	1	1	1	0	1	0
6	×	×	×	×	×	×	0	1	1	1	1	0	0	1
7	×	×	×	×	×	×	×	0	1	1	1	0	0	0
8	×	×	×	×	×	×	×	×	0	1	0	1	1	1
9	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	1	1	0

3. 利用真值表可知，此電路為低態致動之高階優先編碼器，即當  $\bar{I}_9 = 0$ （因編碼器為低態致動，故輸入使用邏輯 0 來啟動），則  $\bar{I}_8$  以下之輸入線接會被抑制（即下表最後一行， $\bar{I}_8$  以下之方格用「 $\times$ 」來標示），故編碼器之輸出  $\bar{w} \bar{x} \bar{y} \bar{z} = 0110$ （1001 之 1 的補數）；而當  $\bar{I}_8 = 0$ ，則  $\bar{I}_7$  以下之輸入線亦會被抑制（真值表之最後第二行），故編碼器之輸出  $\bar{w} \bar{x} \bar{y} \bar{z} = 0111$ （1000 之 1 的補數），依此類推，即可得低態致動之  $10 \times 4$  優先編碼器之  $\bar{w}$ 、 $\bar{x}$ 、 $\bar{y}$  與  $\bar{z}$  等 4 個輸出的布林函數式如下：

$$\overline{w} = \overline{I}_9 \cdot \overline{I}_8$$

$$\overline{x} = (\overline{I}_7 + I_8 + I_9) \cdot (\overline{I}_6 + I_8 + I_9) \cdot (\overline{I}_5 + I_8 + I_9) \cdot (\overline{I}_4 + I_8 + I_9)$$

$$\overline{y} = (\overline{I}_7 + I_8 + I_9) \cdot (\overline{I}_6 + I_8 + I_9) \cdot (\overline{I}_3 + I_4 + I_5 + I_8 + I_9) \cdot (\overline{I}_2 + I_4 + I_5 + I_8 + I_9)$$

$$\overline{z} = \overline{I}_9 \cdot (\overline{I}_7 + I_8 + I_9) \cdot (\overline{I}_5 + I_6 + I_8 + I_9) \cdot (\overline{I}_3 + I_4 + I_6 + I_8 + I_9) \cdot (\overline{I}_1 + I_2 + I_4 + I_6 + I_8 + I_9)$$

◆ 觀察之上述之布林函數式可知，若使用**基本邏輯**閘來實現此優先編碼電路，則會得到過於**繁雜邏輯線路**，因此請讀者**自行參閱 TTL-IC 資料手冊**中之詳細邏輯電路圖。

# 編碼器之擴充


- ◆ 利用具**致能** (Enable) 輸入線之編碼器，市售套裝 **IC-74LS148** 為 3 對 8 線之優先編碼器，即可用致能輸入線來進行串接，以**擴充**編碼器之規格。
- ◆ 對可用來擴充之編碼器而言，必需使用具備**完全編碼功能**之編碼器，即對輸入為  $n$  條之編碼電路而言，其輸出必須等於  $m = \log_2 n$  條。
- ◆ **IC-74LS148** 多加入  $\overline{EI}$ 、 $\overline{GS}$  與  $\overline{EO}$  等 3 個接腳來取代**致能** (Enable) 之用，以提供設計上**更多的彈性**。當加入這 3 個接腳後，則可將編碼器之主要邏輯功能，分成 3 個部份來說明如下：
  1. 當  $\overline{EI} = 1$  時，不管編碼器輸入線之邏輯值為何，其輸出皆保持**邏輯 1**，即此情況 **IC-74LS148** **沒有編碼**之功能，且在此情況下，會使  $\overline{EO} = 1$ 、 $\overline{GS} = 1$ 。
  2. 當  $\overline{EI} = 0$ ，且編碼器**沒有輸入啟動**（所有輸入皆保持**邏輯 1**）時，則 **IC-74LS148** 之輸出亦皆保持**邏輯 1**，且在此情況下，會使  $\overline{EO}$  改變為  $\overline{EO} = 0$ ，而  $\overline{GS}$  維持  $\overline{GS} = 1$ 。
  3. 當  $\overline{EI} = 0$ ，且編碼器**有一個輸入啟動**（至少有一個輸入線為**邏輯 0**）時，則 **IC-74LS148** 執行**高階優先編碼**之功能，且在此情況下，會使  $\overline{EO}$  改變為  $\overline{EO} = 1$ ，而  $\overline{GS}$  亦改變為  $\overline{GS} = 0$ 。

## 例題 6-4

試繪出串接兩個 74LS148 (低態致動之  $8 \times 3$  線優先編碼器)，以擴充為一個低態致動之  $16 \times 4$  優先編碼器的邏輯電路圖。


解

 首先令 74LS148 (B) 之致能輸入  $\overline{EI} = 0$ ，接著將 74LS148 (A) 之  $\overline{EI}$  連接至 74LS148 (B) 之  $\overline{EO}$ ，並將 74LS148 (B) 之  $\overline{GS}$  當作所求  $16 \times 4$  優先編碼器之一個輸出線，最後將兩個 74LS148 之  $\overline{GS}$  連接至 AND 閘，以作為繼續擴充之用，即可串接兩個 74LS148 擴充為一個低態致動之  $16 \times 4$  優先編碼器，如下圖所示。



接著討論串接兩個 74LS148 擴充為一個低態致動之  $16 \times 4$  優先編碼器之原理如下：

 
1. 當 74LS148 (B) 之輸入線皆未啟動時，則其  $\overline{EO} = 0$ ，且此接腳連接至 74LS148 (A) 之  $\overline{EI}$ ，則此時 74LS148 (A) 執行優先編碼之功能，故可對  $\bar{I}_0 \sim \bar{I}_7$  進行編碼 ( $\overline{GS} = \bar{w} = 1$ )。
2. 若 74LS148 (A) 之輸入線皆未啟動時，則此時輪到 74LS148 (B) 執行優先編碼之功能，故可對  $\bar{I}_8 \sim \bar{I}_{15}$  進行編碼 ( $\overline{GS} = \bar{w} = 0$ )。




由以上之討論可知，若合併兩個 74LS148 便可得到能與  $16 \times 4$  優先編碼器相同邏輯運算功能之編碼電路。
 
# 多工器

- ◆ **多工器** (Multiplexer; MUX) 或稱**資料選擇器** (Data Selector)，它可以接受**數個資料輸入**  $I_i$ ，而僅選擇其中一個輸入資料送至單一輸出線  $Y$ ，而要指定輸入資料  $I_i$  傳送至輸出端  $Y$ ，可由  $k$  條 ( $k = \lceil \log_2 n \rceil$ ) **選擇線之二進位組合的等效十進位數  $i$**  來決定。
- ◆ **數位多工器** (MUX) 通常有  $n$  條輸入線、僅有 1 條輸出線與  $k$  條選擇線 (亦可稱為**位址線**) 之組合邏輯電路，而一個  $n \times 1$  多工器之**示意圖與方塊圖**，如下圖所示。




(a) 示意圖

 

 (b) 方塊圖



- ◆ 使用  $k$  條選擇線 ( $S_0, S_1, \dots, S_{k-1}$ )，以從  $n$  條輸入線 ( $I_0, I_1, \dots, I_{n-1}$ ) 中，指定其中一條予輸出端  $Y$  之組合邏輯電路。因被選取之輸入線  $I_i$  為選擇線之二進位組合 (亦可視為選擇線所組成之最小項) 的等效十進位數，因此只要適當安排輸入線  $I_i$  與選擇線  $S_k$  之關係，多工器 (MUX) 亦可用來實現任何布林函數。



## 多工器之設計( $2 \times 1$ MUX)


- ◆ 對具  $n$  條輸入線之數位多工器而言，若這些輸入線以  $n$  個十進位數  $I_i$  來表示，且需以  $k = \lceil \log_2 n \rceil$  選擇線，以二進位組合形式來指定其中一輸入  $I_i$  之資料傳送至單一個輸出端  $Y$ ，即具有  $n$  條輸入之多工器，應有  $k$  條選擇線與一條輸出線。
- ◆ 2 對 1 線多工器 ( $2 \times 1$  MUX) 有  $I_1$  與  $I_0$  等 2 個輸入變數，且需有 1 條 ( $k = \lceil \log_2 2 \rceil = 1$ ) 選擇線  $S$  與一個輸出變數  $Y$  之組合邏輯電路。根據多工器之定義可得  $2 \times 1$  多工器之真值表，如下表所示。

選 擇	輸 出
$S$	$Y$
0	$I_0$
1	$I_1$

- ◆ 利用真值表，可得  $2 \times 1$  多工器之輸出  $Y$  的布林函數式如下：

$$Y = \bar{S} \cdot I_0 + S \cdot I_1$$

 ◆ 使用邏輯閘來實現輸出  $Y$  之布林函數，即可得  $2 \times 1$  多工器之方塊圖與邏輯電路，如下圖所示。



## 4 對 1 線多工器


- ◆ 4 對 1 線多工器 ( $4 \times 1$  MUX) 有  $I_3$ 、 $I_2$ 、 $I_1$  與  $I_0$  等 4 個輸入變數，且需有  $S_1$ 、 $S_0$  等 2 條選擇線與一個輸出變數  $Y$  之組合邏輯電路。根據多工器之定義，可得  $4 \times 1$  多工器之真值表，如下表所示。

選 擇		輸 出
$S_1$	$S_0$	$Y$
0	0	$I_0$
0	1	$I_1$
1	0	$I_2$
1	1	$I_3$


- ◆ 利用真值表，可得  $4 \times 1$  多工器之輸出  $Y$  的布林函數式如下：

$$Y = \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_0 \cdot I_0 + \bar{S}_1 \cdot S_0 \cdot I_1 + S_1 \cdot \bar{S}_0 \cdot I_2 + S_1 \cdot S_0 \cdot I_3$$

 ◆ 使用邏輯閘來實現輸出  $Y$  之布林函數，即可得  $4 \times 1$  多工器之方塊圖與邏輯電路，如下圖所示。



(a) 方塊圖

 

(b) 邏輯電路圖

## 具致能輸入之 8 對 1 線多工器


- ◆ 具致能輸入之 8 對 1 線多工器 ( $8 \times 1$  多工器) 有  $E$  (致能)、 $I_7$ 、 $I_6$ 、 $I_5$ 、 $I_4$ 、 $I_3$ 、 $I_2$ 、 $I_1$  與  $I_0$  等 9 個輸入變數，且需  $S_2$ 、 $S_1$  與  $S_0$  等 3 條 ( $k = \lceil \log_2 8 \rceil = 3$ ) 選擇線與一個輸出變數  $Y$  之組合邏輯電路，而致能( $E$ )用來決定多工器是否使用之控制線。根據具致能輸入之多工器之定義，可得  $8 \times 1$  多工器之真值表，如下表所示。

致能	選 擇 線			輸 出
$E$	$S_2$	$S_1$	$S_0$	$Y$
0	×	×	×	0
1	0	0	0	$I_0$
1	0	0	1	$I_1$
1	0	1	0	$I_2$
1	0	1	1	$I_3$
1	1	0	0	$I_4$
1	1	0	1	$I_5$
1	1	1	0	$I_6$
1	1	1	1	$I_7$

◆ 利用真值表，可得具致能輸入  $8 \times 1$  多工器之輸出  $Y$  的布林函數式如下：

$$Y = E \cdot (I_0 \cdot \bar{S}_2 \cdot \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_0 + I_1 \cdot \bar{S}_2 \cdot \bar{S}_1 \cdot S_0 + I_2 \cdot \bar{S}_2 \cdot S_1 \cdot \bar{S}_0 + I_3 \cdot \bar{S}_2 \cdot S_1 \cdot S_0 + I_4 \cdot S_2 \cdot \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_0 + I_5 \cdot S_2 \cdot \bar{S}_1 \cdot S_0 + I_6 \cdot S_2 \cdot S_1 \cdot \bar{S}_0 + I_7 \cdot S_2 \cdot S_1 \cdot S_0)$$

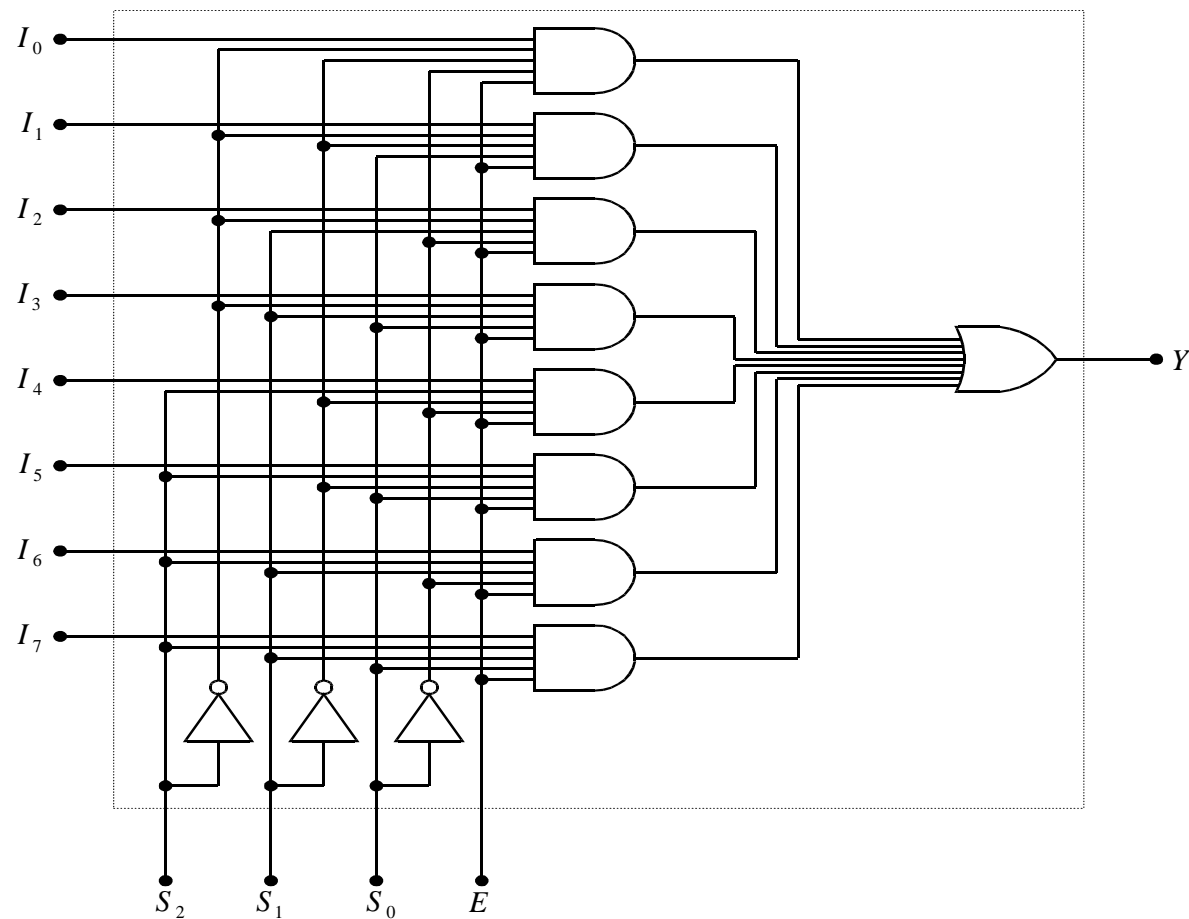◆ 使用邏輯閘來實現輸出  $Y$  之布林函數，即可得具致能輸入之  $8 \times 1$  多工器之邏輯電路，如下圖所示。



# 使用多工器實現布林函數

- ◆ 具有  $n$  條輸入線與選擇線等於  $k$  ( $k = \log_2 n$ ) 條之多工器而言，因  $k$  條選擇線可提供  $n$  條輸入線的完全解碼，故可視為一個通用邏輯模組 (University Logic Module)，因此利用具完全解碼功能之多工器，若分別將輸入線與選擇線給予的適當連接與定義，便可用來實現任何布林函數。
- ◆ 對使用  $n \times 1$  多工器來實現布林函數而言，則輸入線  $I_i$  與選擇線 ( $S_{k-1}, \dots, S_0$ ) 所組成的最小項  $m_i$  之關係為

$$f(S_{k-1}, \dots, S_0) = \sum_{i=0}^{n-1} I_i \cdot m_i$$

- ◆ 欲實現  $k$  ( $k = \log_2 n$ ) 個變數之布林函數時，可使用選擇線數目小於或等於  $k$  的多工器，即可使用小於  $2^k \times 1$  多工器來實現  $k$  個變數之布林函數，即
  1. 若使用  $2^k \times 1$  多工器來實現  $k$  個變數之布林函數時，則可使用  $k$  條選擇線來代表  $k$  個變數。
  2. 若使用  $2^{k-\alpha} \times 1$  多工器來實現  $k$  個變數之布林函數式時，除使用  $(k - \alpha)$  條選擇線來代表  $(k - \alpha)$  個變數外，還需用輸入線來代表剩餘之  $\alpha$  個變數。



- ◆ 選用的  $\alpha$  值愈大 ( $\alpha$  值必須為整數)，則所使用多工器的規格會愈小，而當所選用之  $\alpha$  值為 2 以上時，將會導致加於多工器輸入之變數大於或等於 2 個，故必須對這些變數加以編碼(即需這些變數進行邏輯化簡，以簡化編碼所需之邏輯閘，以節省所需之硬體成本)。

### 例題 6-5

試分別使用來  $8 \times 1$  與  $4 \times 1$  多工器實現  $f(x, y, z) = x \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot z + x \cdot y \cdot \bar{z}$  布林函數式。


解

首先展開已知布林函數式為標準積項之和，即  $f(x, y, z) = x \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot z + x \cdot y \cdot \bar{z} = \sum(1, 3, 4, 5, 6)$ 。

1.  $f(x, y, z)$  之布林函數包含 3 個變數，若使用  $8 \times 1$  多工器實現時，因  $k = \log_2 8 = 3$ ，故可使用 3 條選擇線  $S_2$ 、 $S_1$  與  $S_0$  來取代變數  $x$ 、 $y$  與  $z$ 。接著製作一個選擇線  $S_2$ 、 $S_1$  與  $S_0$  所組成最小項之等效十進位數  $i$  與變數  $x$ 、 $y$  與  $z$  之對應關係表，如下表所示。

$x$	$y$	$z$	0	①	2	③	④	⑤	⑥	7
-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

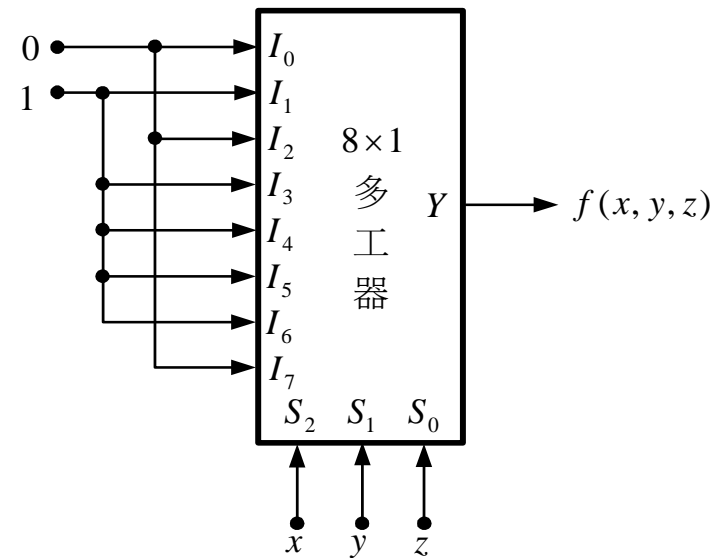利用上表對應至所求布林函數之最小項的等效十進位數  $i$  圈選起來，再令所有圈選之部份所對應的輸入線  $I_i = 1$ ，而令無圈選之部份的輸入線  $I_i = 0$ ，便可得到使用  $8 \times 1$  多工器來實現  $f(x, y, z)$  之邏輯電路圖，如右圖所示。




2. 因  $f(x, y, z)$  之布林函數包含 3 個變數，若使用  $4 \times 1$  多工器實現時，因  $k = \log_2 4 = 2$ ，故僅可使用 2 條選擇線  $S_1$  與  $S_0$  來取代  $x$ 、 $y$  與  $z$  之其中兩變數，而剩下 1 個變數需用輸入線來取代。

因選擇線與變數之對應關係可用來決定輸入線  $I_i$  之值，故欲使用  $4 \times 1$  多工器實現 3 變數之布林函數，則輸出  $Y$  等於其中 2 條選擇線所組成最小項 2 次。接著利用右圖對應至所求布林函數之最小項的等效十進位數  $i$  圈選起來(列出 3 種輸入  $I_i$  與選擇線  $S_1$ 、 $S_0$  所組成最小項之等效十進位數  $i$  與輸入變數  $x$ 、 $y$  與  $z$  的對應關係表)，最後再整理圈選  $i$  之輸入線  $I_i$  所對應變數關係，便可得到使用  $4 \times 1$  多工器來實現  $f(x, y, z)$  之邏輯電路圖，如下圖所示。

$\begin{array}{c} y \\ \backslash \\ x \end{array} z$		00	01	10	11
		0	①	2	③
1		④	⑤	⑥	7

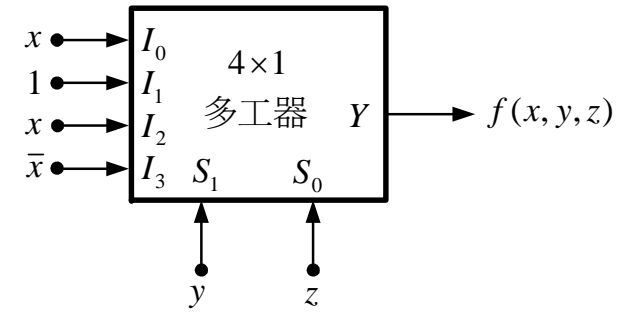
$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$   
 $x \quad 1 \quad x \quad \bar{x}$




(a) 以  $I_i \rightarrow x$  、  $S_1 \rightarrow y$  與  $S_0 \rightarrow z$

$\begin{array}{c} x \\ \backslash \\ y \end{array} z$		00	01	10	11
0	0	①	④	⑤	
1	2	③	⑥	7	

 $\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$   
 $0 \quad 1 \quad 1 \quad \bar{y}$



 (b) 以  $S_1 \rightarrow x$  、  $I_i \rightarrow y$  與  $S_0 \rightarrow z$



(c) 以  $S_1 \rightarrow x$ 、 $S_0 \rightarrow y$  與  $I_i \rightarrow z$

## 例題 6-6

試使用  $4 \times 1$  多工器實現  $f(w, x, y, z) = \sum(0, 1, 4, 8, 9, 11, 12, 15)$  布林函數。


解

已知布林函數  $f(w, x, y, z)$  包含 4 個變數，當使用  $4 \times 1$  多工器實現時，因  $k = \log_2 4 = 2$ ，故僅可使用 2 條選擇線  $S_1$  與  $S_0$  來取代  $w, x, y$  與  $z$  之其中 2 個變數，而剩下 2 個變數需用輸入線來取代。

因選擇線與變數之對應關係，可用來決定輸入線  $I_i$  之值，故欲使用  $4 \times 1$  多工器實現 4 變數之布林函數，輸出  $Y$  等於 2 條選擇線所組成最小項 4 次。因此應有 6 種方法  $\left( C_2^4 = \frac{4 \times 3}{2} = 6 \right)$  可指定輸入  $I_i$  與選擇線  $S_1, S_0$  所組成最小項之十進位數  $i$  與變數  $w, x, y$  與  $z$  之對應關係。未免佔用太多篇幅，本例題僅以兩種做法提供讀者參考，如下圖所示。

		$y \backslash z$			
		00	01	10	11
$w \backslash x$	00	0	1	2	3
	01	4	5	6	7
	10	8	9	10	11
	11	12	13	14	15

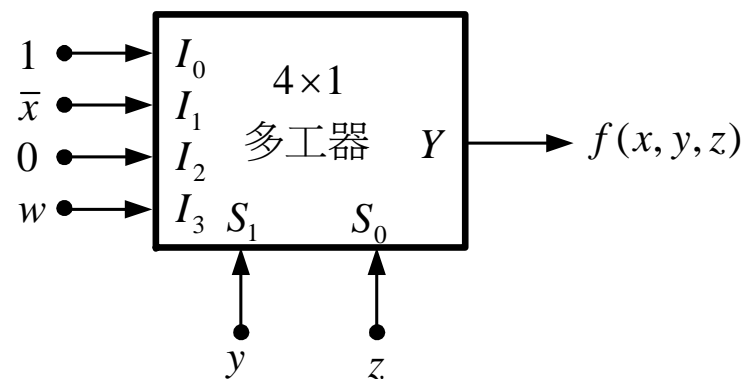
$\uparrow$     $\uparrow$     $\uparrow$     $\uparrow$   
 $1$     $\bar{x}$     $0$     $w$



(a) 以  $I_i \rightarrow (w \text{ 與 } x)$ 、 $S_1 \rightarrow y$  與  $S_0 \rightarrow z$

		$xy \backslash wz$			
		00	01	10	11
$w \backslash z$	00	0	2	4	6
	01	1	3	5	7
	10	8	10	12	14
	11	9	11	13	15

 $\uparrow$     $\uparrow$     $\uparrow$     $\uparrow$   
 $1$     $w \cdot z$     $\bar{z}$     $w \cdot z$



(b) 以  $I_i \rightarrow (w \text{ 與 } z)$ 、 $S_1 \rightarrow x$  與  $S_0 \rightarrow y$

# 多工器之擴充

- ◆ 若欲使用基本邏輯閘來繪製規格較大之多工器，則會導致邏輯電路連接太過於繁雜，故於實際應用上相當不合適，若串接幾個具致能 (Enable) 輸入之多工器，便可將規格較小之多工器，擴充成一個規格較大之多工器。

## 例題 6-7


試設計將兩個具致能輸入之  $4 \times 1$  多工器擴充為一個  $8 \times 1$  多工器的邏輯電路圖。

解

將致能輸入端 ( $E$ ) 當作  $4 \times 1$  多工器之一個輸入變數，且以補數與非補數之形式，分別連接至兩個  $4 \times 1$  多工器之致能輸入端，即可串接兩個  $4 \times 1$  多工器擴充為  $8 \times 1$  多工器，如右圖所示。

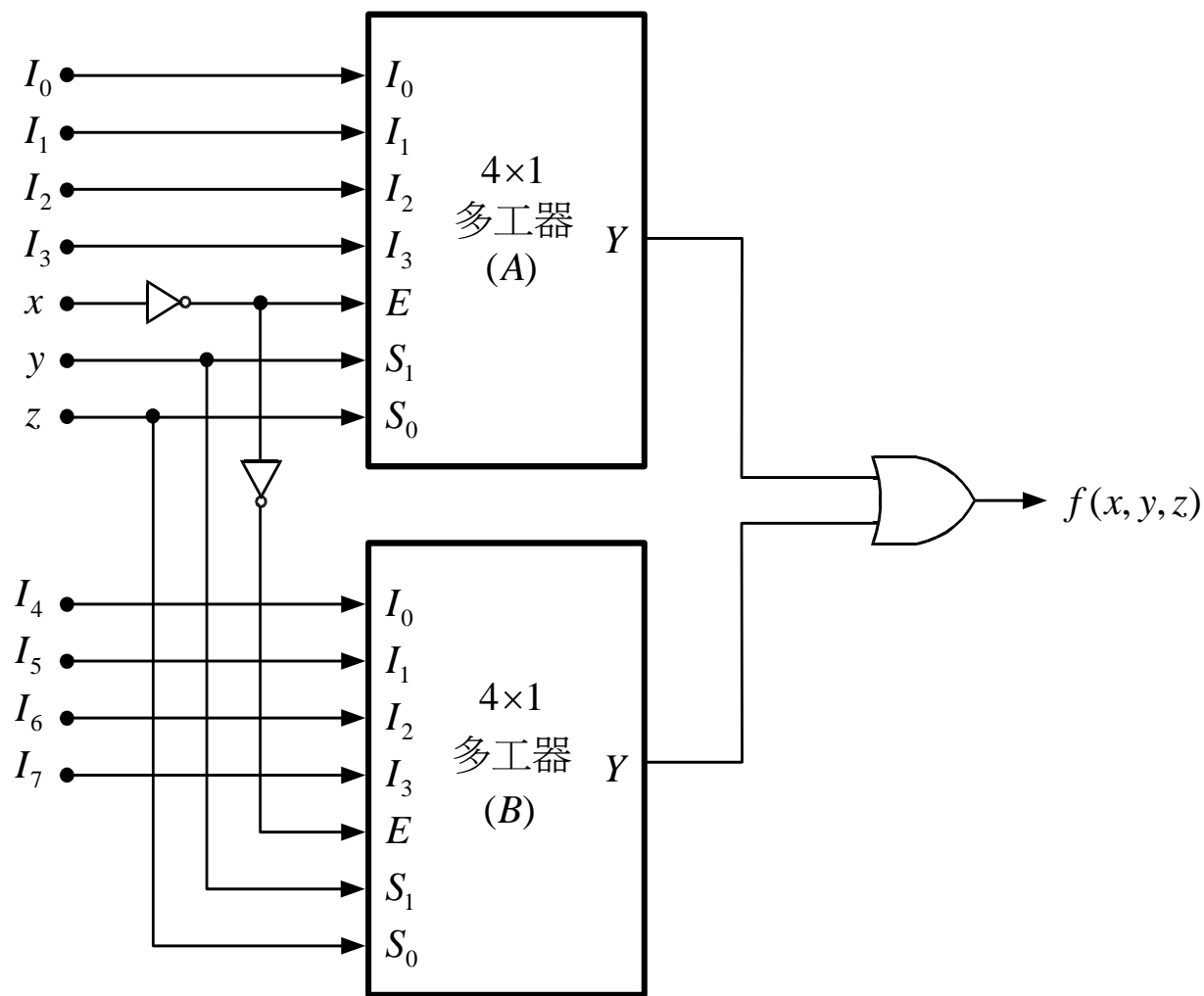1. 當  $x = 0$  時，會使多工器 (A) 致能輸入  $E = 1$ ，則僅多工器 (A) 有作用，即僅對輸入  $I_0$  至  $I_3$  與輸出  $Y$  有功能。
2. 當  $x = 1$  時，會使多工器 (B) 致能輸入  $E = 1$ ，則僅多工器 (B) 有作用，即僅對輸入  $I_4$  至  $I_7$  與輸出  $Y$  有功能。


由以上之討論可知，串接兩個  $4 \times 1$  多工器可得到與  $8 \times 1$  多工器相同邏輯運算功能之邏輯電路，如下圖所示。




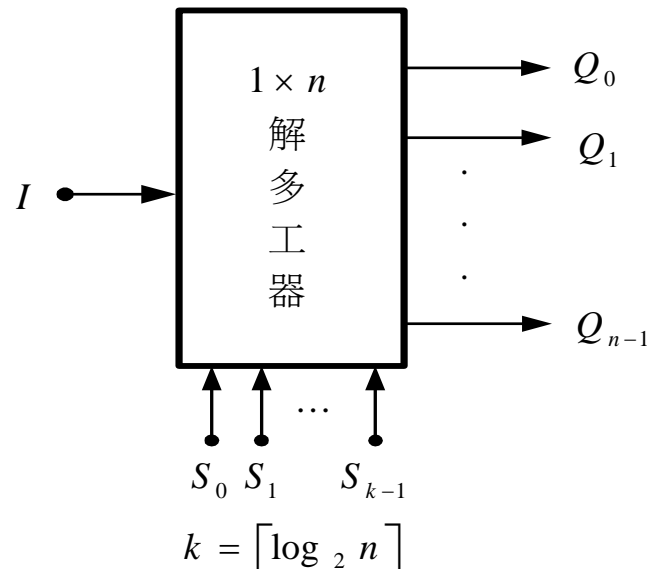
# 解多工器

- ◆ **解多工器**(Demultiplexer; DeMUX)可將**單一個輸入  $I$** 傳送到  $n$  個輸出線  $Q_i$  中之任一條，而指定輸入  $I$  傳送至輸出線  $Q_i$ ，可由  $k$  條 ( $k = \lceil \log_2 n \rceil$ ) **選擇線之二進位組合的等效十進位數  $i$**  來決定。
- ◆ 數位解多工器通常僅有一條輸入線  $I$ 、 $n$  條輸出線與  $k$  條選擇線之組合邏輯電路，而一個  $1 \times n$  解多工器之**方塊圖**，如下圖所示。




- ◆ 解多工器之  $k$  條選擇線 ( $S_0, S_1, \dots, S_{k-1}$ )，可指定輸入  $I$  傳送  $n$  條輸出線 ( $Q_0, Q_1, \dots, Q_{n-1}$ ) 中之一條的組合邏輯電路。因被指定等於輸入  $I$  之輸出線  $Q_i$  為選擇線之二進位組合的等效十進位數  $i$ ，故只要經過適當指定與安排，解多工器 (DeMUX) 亦可用來實現任何布林函數。



- ◆ 利用上面之真值表，可得 $1 \times 8$ 解多工器之輸出 $Q_i$ 的布林函數式如下：

$$\begin{aligned} Q_0 &= I \cdot \bar{S}_2 \cdot \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_0 & Q_1 &= I \cdot \bar{S}_2 \cdot \bar{S}_1 \cdot S_0 & Q_2 &= I \cdot \bar{S}_2 \cdot S_1 \cdot \bar{S}_0 & Q_3 &= I \cdot \bar{S}_2 \cdot S_1 \cdot S_0 \\ Q_4 &= I \cdot S_2 \cdot \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_0 & Q_5 &= I \cdot S_2 \cdot \bar{S}_1 \cdot S_0 & Q_6 &= I \cdot S_2 \cdot S_1 \cdot \bar{S}_0 & Q_7 &= I \cdot S_2 \cdot S_1 \cdot S_0 \end{aligned}$$

 - ◆ 使用邏輯閘來實現輸出 $Q_i$ 之布林函數式，即可得 $1 \times 8$ 解多工器之邏輯電路，如下圖所示。



(b) 邏輯電路圖

- ◆ 觀察上圖可知，只要將解碼器之致能(EN)視為解多工器的輸入(I)，且將輸入線作為選擇線，則具致能輸入之解碼器與解多工器的電路完全相同。

# 使用解多工器實現布林函數


- ◆ 具有  $n$  條輸出線與選擇線等於  $k(k = \log_2 n)$  條之解多工器而言，因  $k$  條選擇線可提供  $n$  個輸出線的完全解碼，故亦可視為一個通用邏輯模組 (University Logic Module)，因此只要將具完全解碼功能之解多工器，若將輸出線給予的適當連接，便可用來實現任何布林函數式。

## 例題 6-8

試利用具完全解碼功能之解多工器與一個 OR 閘來實現  $f(x, y, z) = x \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot z + x \cdot y \cdot \bar{z}$  之布林函數式。

解

首先展開已知布林函數式為標準積項之和，即  $f(x, y, z) = x \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot z + x \cdot y \cdot \bar{z} = \sum(1, 3, 4, 5, 6)$ 。因  $f(x, y, z)$  有 3 個輸入變數，故需使用  $1 \times 8$  解多工器，首先令輸入  $I = 1$ ，因  $f(x, y, z)$  在輸入組合為 1、3、4、5 與 6 時為邏輯 1，故可將布林函數  $x$ 、 $y$  與  $z$  等 3 個輸入變數分別指定給解多工器之  $S_2$ 、 $S_1$  與  $S_0$  等 3 條選擇線，且將  $Q_1$ 、 $Q_3$ 、 $Q_4$ 、 $Q_5$  與  $Q_6$  等輸出線連接至 OR 閘之輸入端，即可實現  $f(x, y, z)$  布林函數，如下圖所示。

 

## 例題 6-9

試利用具**完全解碼功能**之解多工器與兩個 OR 閘來實現**全加法器** (Full Adder)。


**解**

全加法器有  $x$ 、 $y$  與  $C_i$  等 **3 個輸入變數**，故需用  $1 \times 8$  解多工器，而有  $S$  與  $C_o$  **兩個輸出變數**，而可執行全加法器運算功能之**布林函數式**如下：

$$S(x, y, C_i) = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot C_i + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{C}_i + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{C}_i + x \cdot y \cdot C_i = \sum(1, 2, 4, 7)$$

$$C_o(x, y, C_i) = x \cdot y + x \cdot C_i + y \cdot C_i = \sum(3, 5, 6, 7)$$

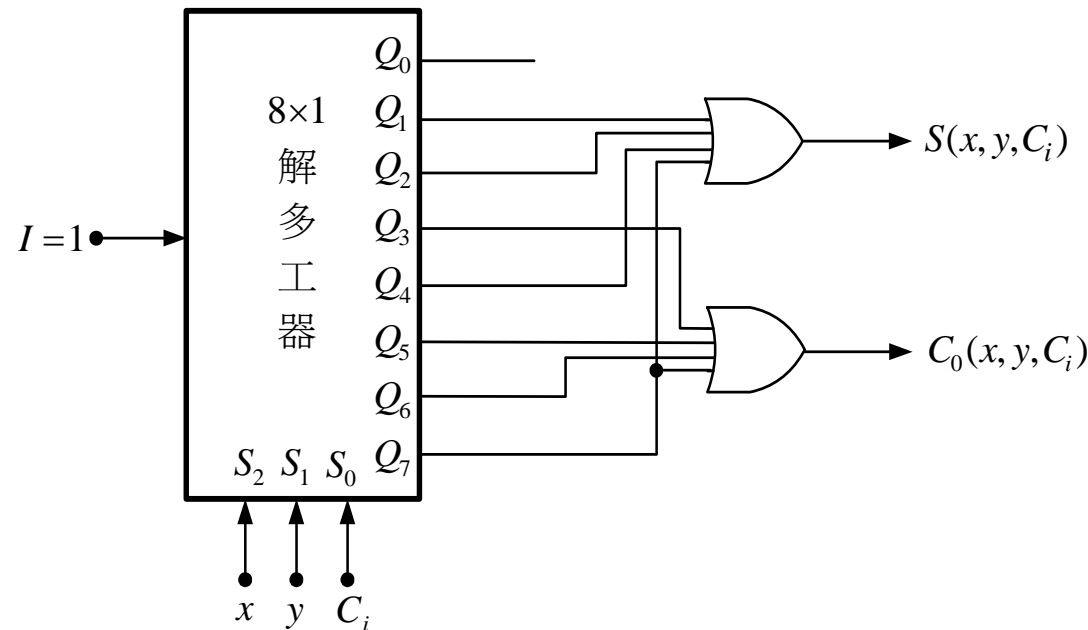首先令輸入  $I = 1$ ，且因  $S(x, y, C_i)$  在輸入組合為 1、2、4 與 7 時為邏輯 1，而  $C_o(x, y, C_i)$  在輸入組合為 3、5、6 與 7 時為邏輯 1，故可分別將解多工器之  $Q_1$ 、 $Q_2$ 、 $Q_4$  與  $Q_7$  等輸出線連接至一個 OR 閘之輸入端，接著再將  $Q_3$ 、 $Q_5$ 、 $Q_6$  與  $Q_7$  等輸出線連接至另外一個 OR 閘之輸入端，即可實現全加法器，如右圖所示。



# 問題討論

1、試簡述本章所討論之**解碼器**、**編碼器**、**多工器**與**解多工器**等 4 種資料處理電路之主要邏輯運算功能。


解：

- (a)、**解碼器**：將某一數碼轉換成其所對應值至單一輸出端的過程，而可將 $n$ 個位元之數碼轉換成最多 $m$ 個輸出中一個之組合邏輯電路稱為 $n \times m$ 解碼器(Decoder)。
- (b)、**編碼器**：將單一個輸入對應至一組被編碼的輸出組合，即將 $n$ 個輸入線轉變成為 $m$ 個( $m = \lceil \log_2 n \rceil$ )輸出組合之二進位碼的組合邏輯電路，稱為 $n \times m$ 編碼器(Encoder)。
- (c)、**多工器**：將數個資料輸入 $I_i$ ，而僅選擇其中一個輸入資料送至單一輸出線 $Y$ ，而要指定輸入資料 $I_i$ 傳送至輸出端 $Y$ ，可由 $k$ 條( $k = \lceil \log_2 n \rceil$ )選擇線之二進位組合的等效十進位數 $i$ 來決定。
- (d)、**解多工器**：將 $n$ 個輸出線以十進位 $Q_i$ 來表示，而需用 $k = \lceil \log_2 n \rceil$ 選擇線，以二進位組合形式，以指定唯一輸入 $I$ 之資料至其中一輸出線 $Q_i$ 。


2、試詳細說明在設計數位系統時，大部分皆採用低態致動(低電位輸出)解碼器之優點。

解：

 - (1)、組成『低態致動』輸出之解碼器的邏輯閘為 NAND 閘，而『高態致動』輸出為 AND 閘。  
因使用積體電路來製造 NAND 閘比 AND 閘，所需之電晶體(Transistor)數目較少，故採用「低態致動」輸出之解碼器可減少積體電路所需之成本。
- (2)、因『低態致動』輸出之解碼器，各個輸入組合所對應之輸出線的電壓為邏輯 0(低電位)，即輸出僅提供一個接地點(邏輯 0)，如圖(b)所示，故驅動負載所需之電流是由電源供給，而不是由解碼器輸出端提供，因此可用驅動較大之負載；但『高態致動』輸出之解碼器，各個輸入組合所對應之輸出線之電壓為邏輯 1(高電位)，即輸出僅提供一個  $V_{cc}$  (邏輯 1)，如圖(a)所示，故驅動負載所需之電流需由解碼器之輸出端提供，因 IC 所能提供之輸出電流相當有限，故此種解碼器能驅動之負載相對較小。



(a)

 


(b)



3、試利用 4 個具致能輸入之 2 對 1 線多工器與 1 個 2 對 4 線解碼器來組成一個  $8 \times 1$  多工器。

解：

 

4、試設計一個  $1 \times 4$  解多工器，並說明所設計之電路，如何轉換為可執行  $2 \times 4$  解碼器之邏輯運算。


解：

1 對 4 線解多工器僅有一個輸入線  $I$ ， $Q_3, Q_2, Q_1$  與  $Q_0$  等 4 個輸出變數與  $S_1$  與  $S_0$  等 3 條  $k = \lceil \log_2 4 \rceil = 2$  選擇線之組合邏輯電路。根據解多工器之定義（即利用選擇線所組成二進位之等效十進位數  $i$ ，以指定輸入  $I$  傳送至輸出  $Q_i$ ），可得  $1 \times 4$  解多工器之  $Q_i$  的布林函數式如下：

$$Q_0 = I \cdot \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_0 \quad \text{、} \quad Q_1 = I \cdot \bar{S}_1 \cdot S_0 \quad \text{、} \quad Q_2 = I \cdot S_1 \cdot \bar{S}_0 \quad \text{、} \quad Q_3 = I \cdot S_1 \cdot S_0$$

使用邏輯閘來實現輸出  $Q_i$  之布林函數式，即可得  $1 \times 4$  解多工器之邏輯電路，如下圖所示。

 觀察右圖可知，只要將解碼器之致能 ( $E$ ) 視為解多工器的輸入 ( $I$ )，且將輸入線 ( $x$  與  $y$ ) 作為選擇線 ( $S_1$  與  $S_0$ )，則具致能輸入之解碼器與解多工器的電路完全相同。



5、試利用具致能輸入之  $3 \times 8$  解碼器與  $2 \times 4$  解碼器來組合出  $5 \times 32$  解碼器。

解：

