



組合邏輯電路設計

— 算術運算電路

概 述

- ◆ 加、減、乘與除等四種算術運算在我們日常生活中，用來處理數值運算之基本方法，因此數位電路 (Digital Circuit) 亦應具有這些基本算術運算功能，才能用來幫助人類處理各種繁瑣之數值運算問題。
- ◆ 數位電路僅能用來處理二進位 (二元性) 資料，若引入補數 (Complement) 之觀念，則減法運算可用加法來取代，又乘法運算可用連續加法運算代替，而除法運算亦可用連續減法運算來取代，故加法器可為算術運算之基本電路。
- ◆ 本章首先將討論 1 位元加法器 (Adder) 之設計方法，再進一步說明如何串接 n 個 1 位元加法器來設計 n 位元二進位數並行加法電路。接下來討論使用補數之觀念，使用加法器來取代減法電路之設計方法。
- ◆ 接著討論如何直接設計減法器 (Subtractor) 與乘法器 (Multiplier)，以提所高算術運算電路之運算速度。最後討論將算術運算 (Arithmetic Operation) 與邏輯運算 (Logic Operation) 合併在同一個邏輯電路，稱為算術邏輯單元 (Arithmetic Logic Unit; ALU)，以實現多功能之組合邏輯函數。

加法器 (概述)

- ◆ 在數位系統中，**加法器** (Adder) 可用來執行**兩組二進位數**之加法運算。
- ◆ 首先討論一種**沒有考慮到進位傳輸** (Carry Propagation) 問題之加法電路，因此種加法器僅可執行**兩個 1 位元**之二進位數相加，故被稱為**半加法器** (Half Adder)。若有**考慮進位傳輸**之問題，便可將加法器**串接**起來，以便執行**更多位元**加法運算，故這種加法器被冠以**全加法器** (Full Adder) 之名稱。
- ◆ **全加法器**亦僅能執行**兩個 1 位元**之二進位數相加，接著討論全加器**串接**方法，以設計可執行**兩組兩個位元以上**相加之加法電路，稱為**並行加法器** (Parallel Adder)。若使用並行加法器直接執行 n 位元之加法運算，雖此種加法電路具**構造簡單**之優點，但**運算速度較慢**為最大缺點，故本節將提出**前視進位加法器** (Look Ahead Carry Adder)，以改善並行加法器因進位造成運算速度延遲之缺點。
- ◆ 因人類習慣使用**十進位**執行算數運算，因此亦將於本節討論**十進位加法器**之設計方法，最後提出採用**補數**之觀念，以設計出可**同時執行加、減法**運算之組合邏輯電路。

半加法器


- ◆ **半加法器** (Half Adder) 是一種組合邏輯電路，此電路僅可執行**兩組 1 位元**之二進位數的加法運算。接著列出兩個二進位數相加之**運算規則**如下：

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 0 \\ \hline 00 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \\ + 1 \\ \hline 01 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ + 0 \\ \hline 01 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 10 \end{array}$$

← 被加數
← 加數

進位 和

 - ◆ 半加法器有**加數與被加數**等**兩個輸入變數**，分別用 x 與 y 來標示，而兩數相加後會產生一個**和 (Sum)** 與可能產生之**進位 (Carry)** 等**兩個輸出變數**，分別標示為 S 與 C 。



(a) 方塊圖

x	y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0


(b) 真值表

- ◆ 利用卡諾圖法對以上真值表進行邏輯化簡，可得化簡後之布林函數式為

$$S = \bar{x} \cdot y + x \cdot \bar{y} = x \oplus y$$


$$C = x \cdot y$$

- ◆ 最後使用邏輯閘來實現半加法器之邏輯電路，如下圖所示。

 

全加法器

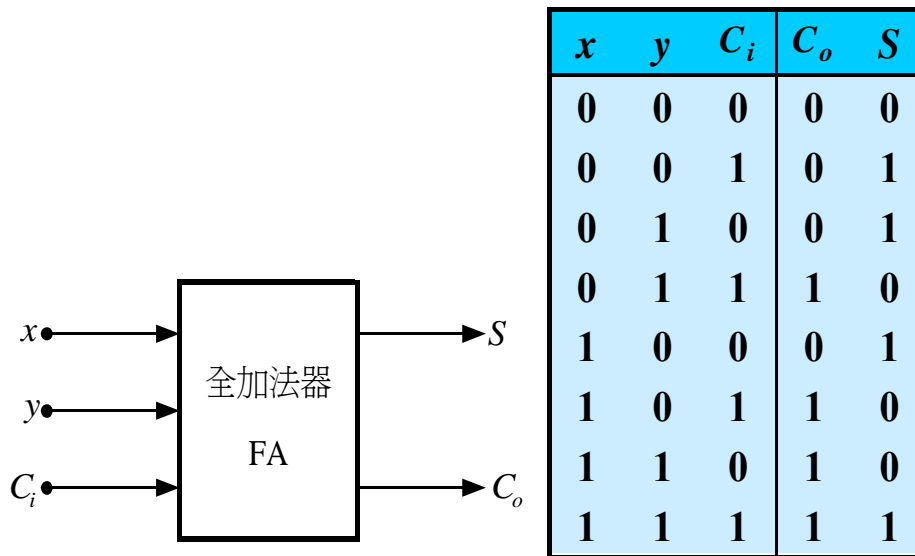- ◆ 因半加法器沒有考慮**進位傳輸**的問題，故無法執行**兩組 2 位元以上的二進位數**相加，即半加法器缺少一個**進位輸入端**，當兩個較低位元之二進位數相加後，若有**進位產生**時，進位輸入可作為**傳送進位**與上一位元相加之用。
- ◆ 若在半加法器上多加一個**輸入變數**，就便成了**全加法器** (Full Adder)，故全加法器有**加數、被加數與進位輸入**等 3 個輸入變數，分別標示為 x 、 y 與 C_i ，而此 3 個二進位數相加後，亦會產生一個**和** (Sum) 與可能的**進位** (Carry) 等 2 個輸出變數，分別標示為 S 與 C_o 。



(a) 方塊圖



(b) 真值表

- ◆ 利用卡諾圖法對以上真值表進行邏輯化簡，可得簡化後之布林函數式為

$$S = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot C_i + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{C}_i + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{C}_i + x \cdot y \cdot C_i = x \oplus y \oplus C_i$$

$$C_o = x \cdot y + x \cdot y \cdot C_i + \bar{x} \cdot y \cdot C_i = (x \oplus y) \cdot C_i + x \cdot y$$

  - ◆ 最後將化簡所得之布林函數，使用邏輯閘來實現全加法器之邏輯電路，如下圖(a)所示。




註：上圖 (a) 與 (b) 皆可用來執行全法加器運算功能之邏輯電路圖，而這兩個電路之輸出 S 皆為 $S = x \oplus y \oplus C_i$ ，而為使全加法器之邏輯電路圖有不同的表示方式，進位輸出 C_o 採用邏輯功能相同，但表示形式不同之布林函數式，即圖 (a) 之進位輸出 $C_o = x \cdot y + x \cdot C_i + y \cdot C_i$ ，而圖 (b) 之進位輸出 $C_o = (x \oplus y) \cdot C_i + x \cdot y$ 。

二進位並行加法器

- 欲對兩組 n 位元之二進位數相加，必須串接 n 個全加器才能完成。若欲將兩組 4 位元之二進位數，被加數 $x = x_4x_3x_2x_1$ 與加數 $y = y_4y_3y_2y_1$ 執行加法運算規則如下：


$$\begin{array}{rcccccc} & C_4 & C_3 & C_2 & C_1 & C_0 & \leftarrow \text{進位} \\ & & x_4 & x_3 & x_2 & x_1 & \leftarrow \text{被加數} \\ + & & y_4 & y_3 & y_2 & y_1 & \leftarrow \text{加數} \\ \hline C_4 & S_4 & S_3 & S_2 & S_1 & & \leftarrow \text{和} \end{array}$$

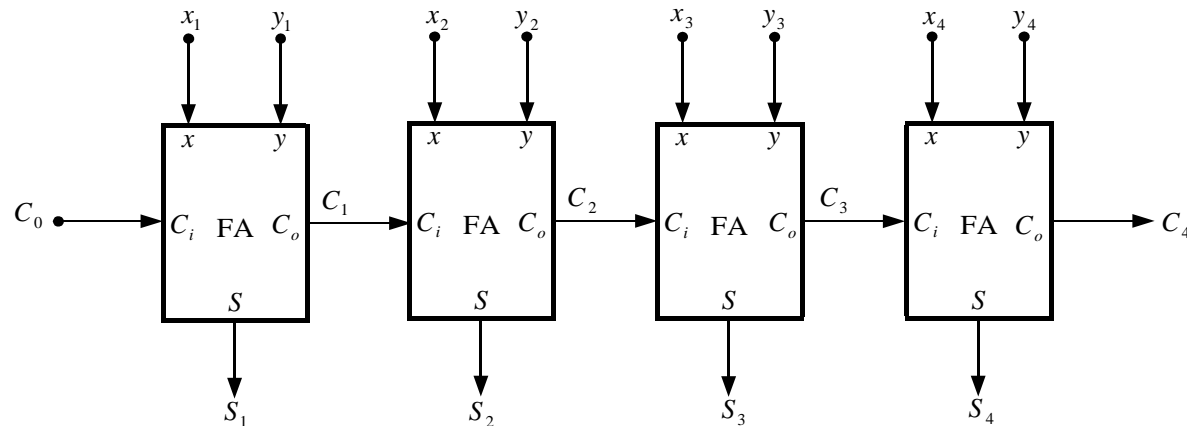- 根據上面之運算式可知，並行加法電路之原理是將較低位元之加數與被加數相加所得之進位，直接傳送至較高位元之進位輸入端，再與較高位元之加數與被加數相加所得之進位，再直接傳送至更高位元之進位輸入端，依此類推，便可執行 n 個位元之加法運算，此種加法器稱**漣波進位加法器** (Ripple Carry Adder)，亦可稱為**並行加法器** (Parallel Adder)。



二進位前視進位加法器

 - ◆ 並行加法器在進行加法運算時，雖然所有加數與被加數皆為已知，但較高位元之加法運算，必須等較低位元相加，得到穩定的進位訊號後，才能得到正確之結果，即加數與被加數通過邏輯閘之層數與加數、被加數之位元數成正比關係，因此會造成嚴重進位傳輸延遲之問題。雖然並行加法器之電路構造較為簡單，但運算速度會受到進位傳輸時間的限制而變慢。
- ◆ 為了加快算術運算速度（假設每個邏輯閘之傳輸延遲時間皆相同之條件下），可從改良電路著手，以減少等待進位所造成之傳輸延遲時間。而目前於減少進位傳輸延遲之方法非常多，其中最廣範使用之方法為前視進位加法（Look-Ahead Carry）原理。
- ◆ 首先根據下圖（全加法器）來定義與進位（Carry）有關的兩個變數，分別為進位產生 G_i （Carry Generator）和進位傳輸 P_i （Carry Propagation）於下：



$$G_i = x_i \cdot y_i$$

$$P_i = x_i \oplus y_i$$

觀察左圖可得，全加法器之輸出 S_i 與 C_i 之布林函數式於下：

$$S_i = P_i \oplus C_{i-1}$$

$$C_i = G_i + P_i \cdot C_{i-1}$$

- ◆ 若以設計 4 位元加法器為例，將每一級的進位 C_i 用被加數 x_i 、加數 y_i 與進位 C_0 表示如下：


$$C_1 = G_1 + P_1 \cdot C_0$$

$$C_2 = G_2 + P_2 \cdot C_1 = G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot C_0$$


$$C_3 = G_3 + P_3 \cdot C_2 = G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot C_0$$

$$C_4 = G_4 + P_4 \cdot C_3 = G_4 + P_4 \cdot G_3 + P_4 \cdot P_3 \cdot G_2 + P_4 \cdot P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_4 \cdot P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot C_0$$

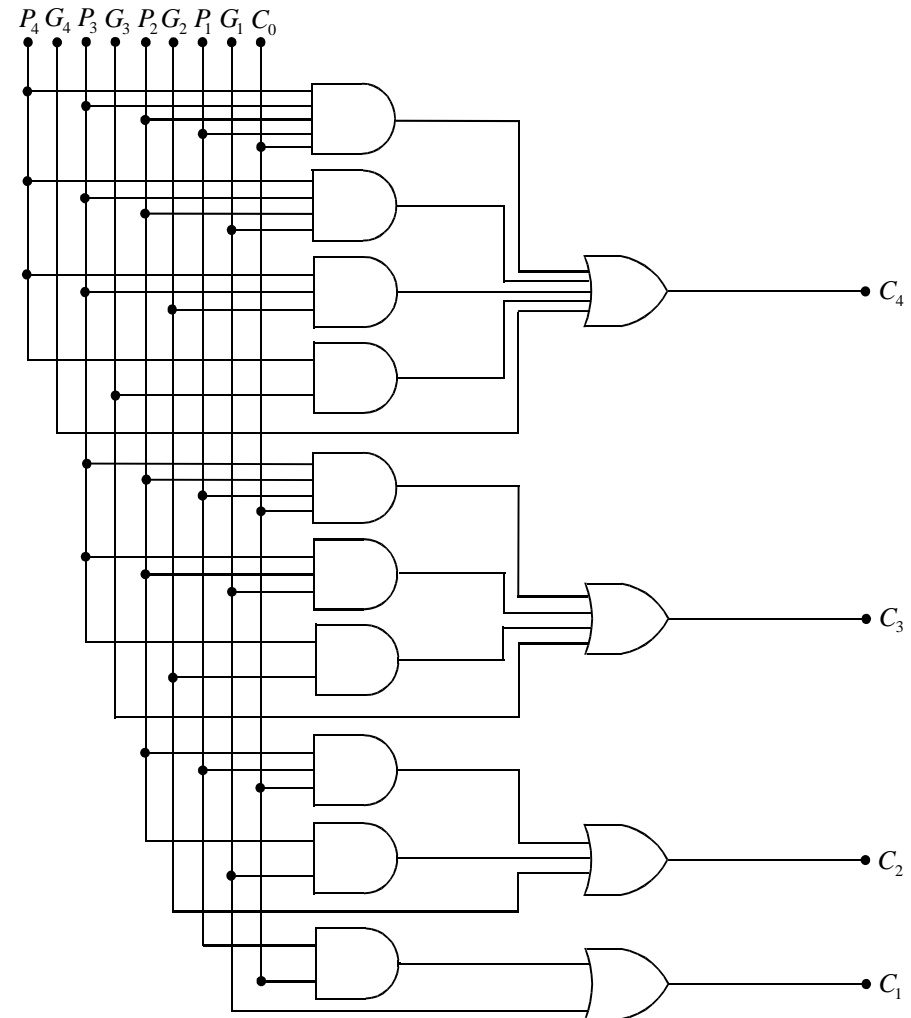- ◆ 若被加數 $x = x_4x_3x_2x_1$ 與加數 $y = y_4y_3y_2y_1$ 分別為 4 位元之二進位數，觀察上面之進位 C_i (i 表示加數、被加數或進位位元之權位) 之布林函數式，僅與被加數 x_i 、加數 y_i 與 C_0 有關。
- ◆ 對兩數之加法運算而言，加數與被加數應為已知數值，藉由較複雜之邏輯運算，先將每一級之進位 C_i 計算出來，便可省掉執行加法運算時，等待進位之時間，故可加快電路之運算速度。
- ◆ 接著利用基本邏輯閘，配合上述之布林函數式，即可繪出 4 位元之前視進位產生器之邏輯電路，如右圖所示。




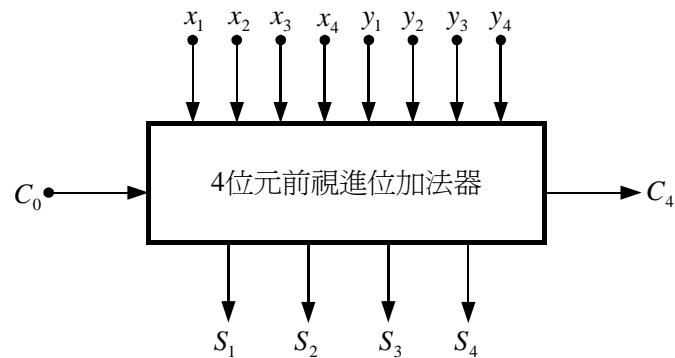- ◆ 若組合進位產生 G_i 和進位傳輸 P_i 之邏輯電路，即可繪出 4 位元前視進位加法器之方塊圖與邏輯電路，分別如下、右圖所示。



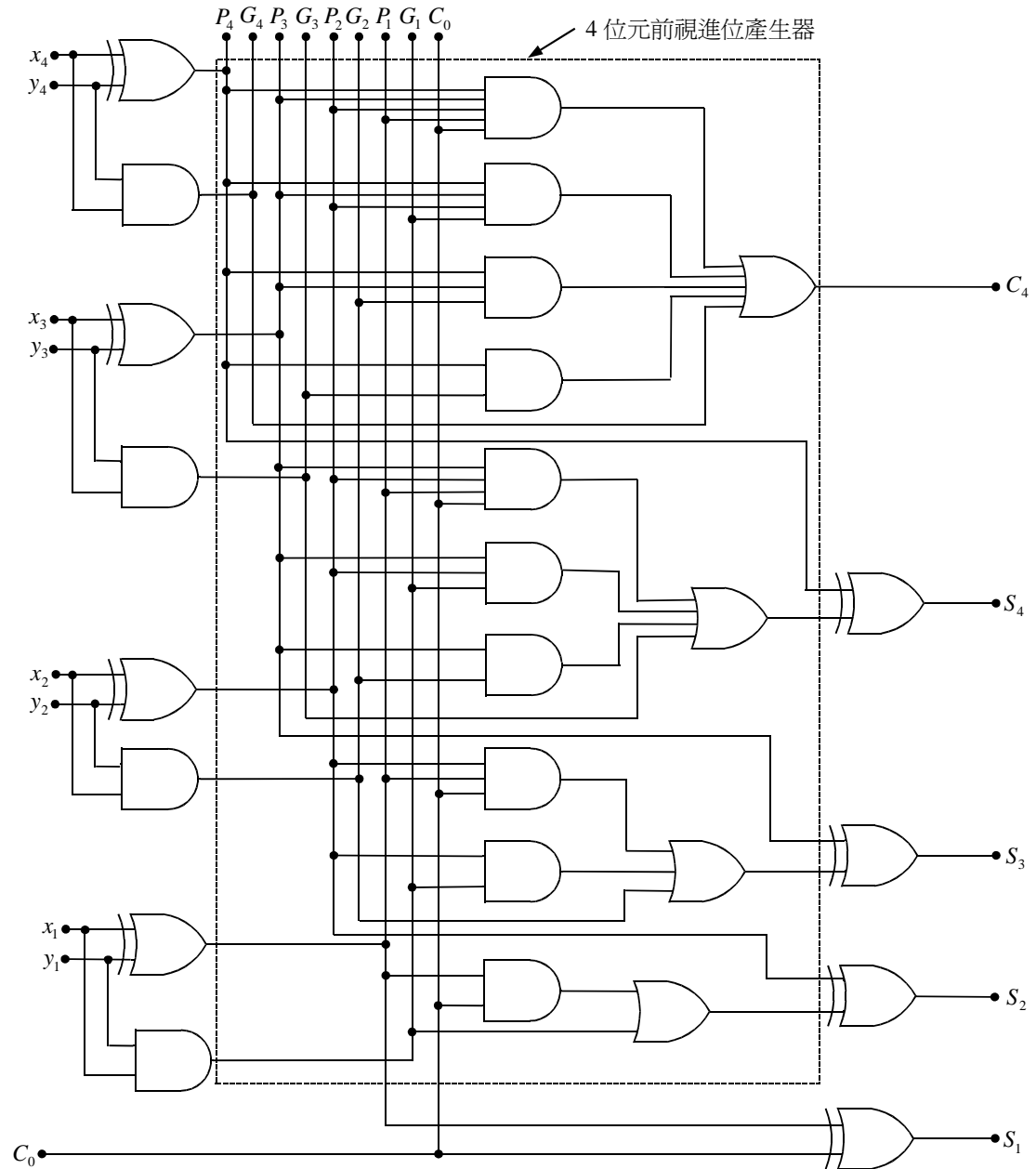(a) 方塊圖

- ◆ 雖此右圖之加法電路看起來相當複雜，在執行二進位數加法運算時，較高位元之相加，不必再等待較低位元相加後之進位，便能得到正確相加結果，故可大大提高執行多位元加法電路之運算速度。



十進位加法器

- ◆ 一種以 4 個位元的二進位數來代表 1 個位元的十進位數之數碼稱為 BCD 碼 (Binary Code Decimal)，首先說明 BCD 碼與二進位碼間之差異，如下表所示。

十進位數	二進位碼	BCD 碼
0	0 0 0 0	0 0 0 0
1	0 0 0 1	0 0 0 1
2	0 0 1 0	0 0 1 0
3	0 0 1 1	0 0 1 1
4	0 1 0 0	0 1 0 0
5	0 1 0 1	0 1 0 1
6	0 1 1 0	0 1 1 0
7	0 1 1 1	0 1 1 1
8	1 0 0 0	1 0 0 0
9	1 0 0 1	1 0 0 1
10	1 0 1 0	<u>1</u> 0 0 0 0
11	1 0 1 1	<u>1</u> 0 0 0 1
12	1 1 0 0	<u>1</u> 0 0 1 0
13	1 1 0 1	<u>1</u> 0 0 1 1
14	1 1 1 0	<u>1</u> 0 1 0 0
15	1 1 1 1	<u>1</u> 0 1 0 1


- ◆ 因人類習慣用十進位數 (Decimal) 來做算術運算，且大多數的數字顯示裝置，亦是以十進位數來顯示，以方便大眾閱讀。
- ◆ 觀察左表可知，當十進位數小於或等於 9 時，BCD 碼和二進位碼完全相同，而當十進位數大於 9 時，BCD 碼和二進位碼便不相同了。
- ◆ 本節所討論之十進位加法器 (Decimal Adder) (亦可稱為 BCD 加法器) 是直接將兩個十進位數 (BCD 碼) 做加法運算，且相加後之結果亦直接以十進位數 (BCD 碼) 來表示，故兩 BCD 數相加後之和若超過 9，必須進行進位修正，才不會產生錯誤之 BCD 和。

十進位數	二進位和					BCD 和				
	K	T_8	T_4	T_2	T_1	C_4	S_8	S_4	S_2	S_1
A 部份	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	3	0	0	0	1	1	0	0	1	1
	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	5	0	0	1	0	1	0	0	1	0
	6	0	0	1	1	0	0	1	1	0
	7	0	0	1	1	1	0	0	1	1
	8	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	9	0	1	0	0	1	0	1	0	1
B 部份	10	0	1	0	1	0	1	0	0	0
	11	0	1	0	1	1	1	0	0	1
	12	0	1	1	0	0	1	0	0	1
	13	0	1	1	0	1	0	0	1	1
	14	0	1	1	1	0	1	0	1	0
	15	0	1	1	1	1	0	1	0	1
C 部份	16	1	0	0	0	0	1	0	1	0
	17	1	0	0	0	1	1	0	1	1
	18	1	0	0	1	0	1	1	0	0
	19	1	0	0	1	1	1	0	0	1

- ◆ 每一個位元之十進位數值不會超過 9，所以兩個十進位數相加，再加上可能的進位輸入值，可能之最大值为 $9 + 9 + 1 = 19$ 。如果利用 4 位元之二進位加法器來執行兩個十進位數字相加，所得十進數之範圍為 0~19，如左表所示。
- ◆ 一個完整的 BCD 加法器，必須考慮 9 個輸入變數(包括兩組 4 位元之 BCD 碼與 1 位元之進位輸入)與 5 個輸出變數(包括 4 個位元之和與 1 個進位輸出)，若採用組合邏輯電路之設計步驟，以設計十進位加法器，則會變得相當複雜且不可行，故必須尋找兩組 BCD 數碼之加法規則，以演算法 (Algorithm) 來設計電路，才能簡化 BCD 加法器之設計問題。


◆ 根據 BCD 碼與二進位碼之關係，分成 3 個部份來說明設計十進位加法器之演算法如下：

 1. 當二組 BCD 和 $(T_8T_4T_2T_1)$ 小於或等於 9 時，BCD 碼與二進位碼相同，故所得之二進位和不必做任何進位修正。
2. 當二組 BCD 和 $(T_8T_4T_2T_1)$ 大於 9，且小於或等於 15 時，因這部分之 BCD 碼與二進位碼不同，必須將所得之二進位和再加十進位數之 6（二進位數之 0110），以跳過 6 個 BCD 碼沒有使用之二進位數，以做為進位修正之用。而需要進行進位修正之情況，可經由右邊之卡諾圖（即將 1010~1111 方格設定為邏輯 1）化簡得到之布林函數式為 $f' = T_8 \cdot T_4 + T_8 \cdot T_2$ 。




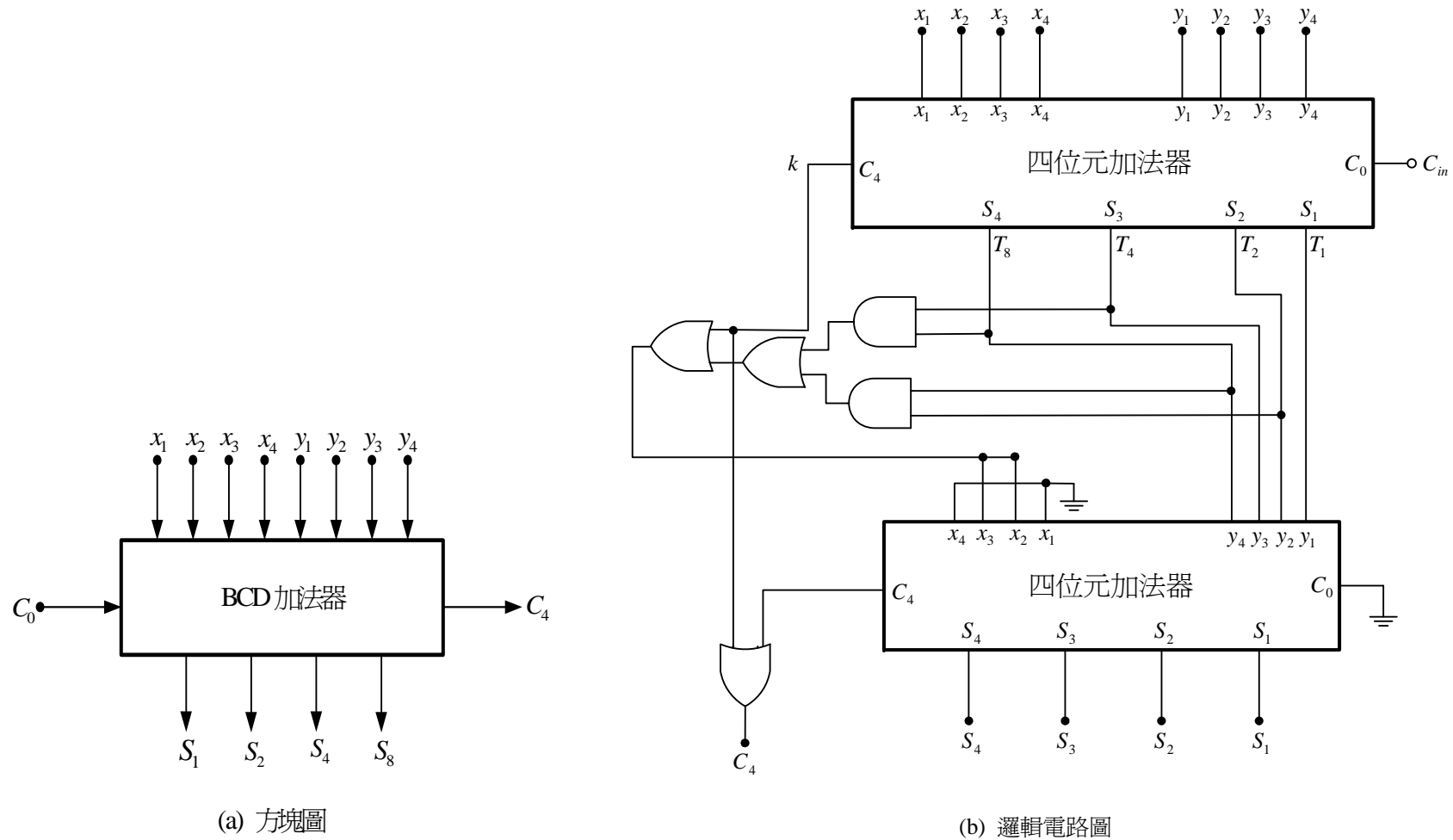3. 當二組 BCD 和 $(T_8T_4T_2T_1)$ 大於 15 時，因此部分之 BCD 碼亦與二進位碼不同，故亦必須將相加所得之二進位和再加十進位數之 6（二進位數之 0110），來跳過 6 個 BCD 碼沒有使用之二進位碼，以做為進位修正之用。觀察上表可知，當 $K = 1$ （二進位和大於 15 之部分）時，需要進行進位修正，故可得布林函數式為 $f'' = K$ 。

- ◆ 綜合以上 3 點之討論可得需要進位修正之布林函數式為 $K + T_8T_4 + T_8T_2$ 。經由以上之討論，即可繪出十進位加法器之方塊圖與邏輯電路，如下圖所示。




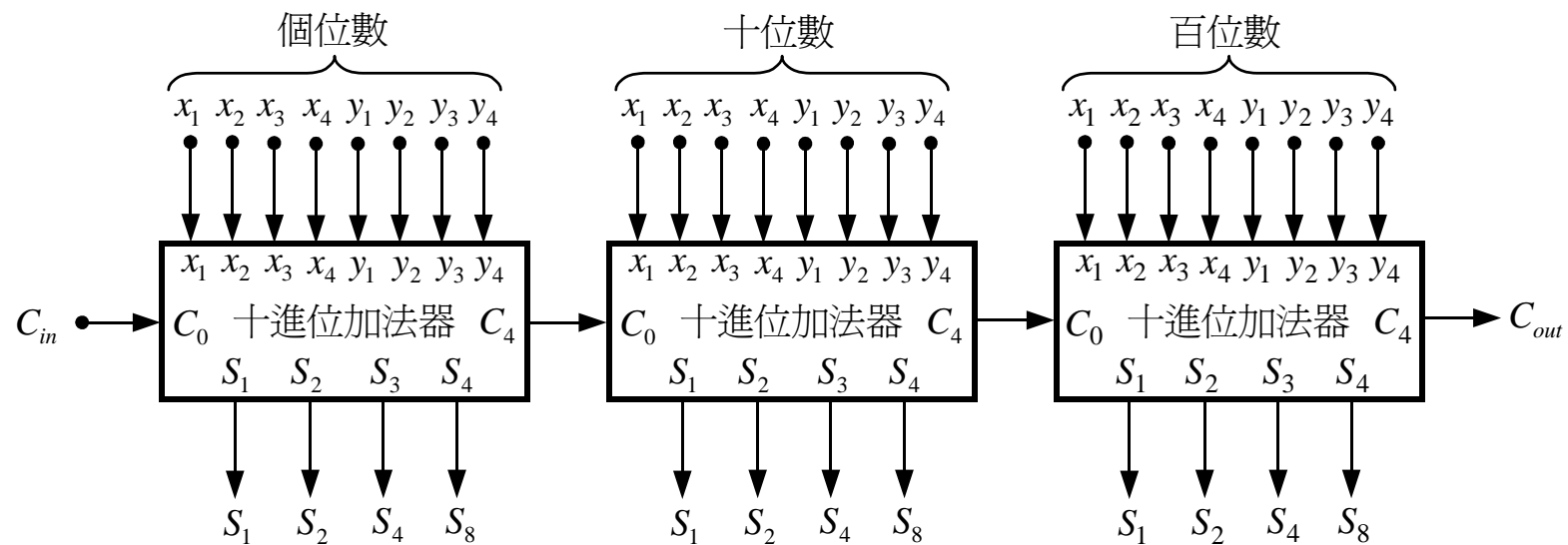- ◆ 上圖僅能執行兩組 1 位元之十進位數的加法運算，而需要執行兩個位元以上之十進位數加法運算時，常常需串接兩個或兩個以上之十進位加法器，以便執行更多十進位數加法運算。
- ◆ 將兩個以上之十進位加法器進行串接時，可將較低位元相加後之進位輸出，直接傳輸至較高位元加法器的進位數入，即可完成串接工作。而下圖的十進位加法電路，便可用來執行兩組百位以下之十進位數的加法運算。依此類推，便可得到更多位數之十進位加法運算電路。



二進位加 / 減法器(單一位元)

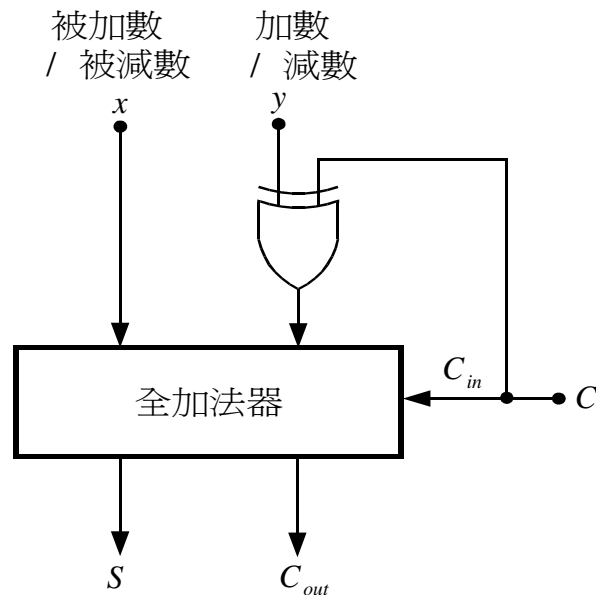- ◆ 對兩組二進位數 (x 與 y) 執行加法 ($x + y$) 或減法 ($x - y = x + y_{2'S}$) 運算，皆需使用到加法運算，故全加法器 (Full Adder) 為必要使用之邏輯元件。
- ◆ 設計之二進位加 / 減法算術運算電路，欲執行加法運算時，則加數亦須保持不變，直接使用加法器將被加數 x 與加數 y 相加；當欲執行減法運算時必須對減數取 2 的補數 ($2's = 1's + 1$ ，可使用 XOR 閘來取得 1 的補數) 後，再使用被加數 x 與加數 y 之 2 的補數相加。根據以上之討論，即可實現執行兩個 1 位元之二進位加 / 減法運算電路，如下圖所示。




- ◆ 1 位元之二進位加 / 減法運算電路之邏輯功能如下：

 1. 當控制 $C = 0$ 時，全加法器之輸入端 (x 、 y 與 C_{in}) 分別為 x 、 y 與 0，則此電路將執行 $x + y$ (當 $C = 0$ 時， $y \oplus 0 = y$) 之算術運算。
2. 當控制 $C = 1$ 時，全加法器之輸入端 (x 、 y 與 C_{in}) 分別為 x 、 \bar{y} 與 1，則此電路將執行 $x + y_{2'S}$ (當 $C = 1$ 時， $y \oplus 1 = \bar{y}$ ，再加上進位輸入 $C_{in} = 1$ ，即 $y_{2'S} = \bar{y} + 1$) 之算術運算，即此時電路將執行 $x - y$ 之算術運算。

二進位加 / 減法器(多位元)

- ◆ 前面所討論之 1 位元加 / 減法算術運算電路，亦可擴充至 n 位元加 / 減法算術運算電路。假設某兩組二進位數分別為 $x = x_4x_3x_2x_1$ 與 $y = y_4y_3y_2y_1$ ，則可執行兩組 4 位元(x 與 y)加 / 減法算術運電路，如下圖所示。



- ◆ 觀察右圖可知，4 位元(x 與 y) 加 / 減法算術運電路之邏輯功能如下：

1. 當控制 $C = 0$ 時，4 位元加法器之輸入端 (x 、 y 與 C_{in}) 分別為 $x = x_4x_3x_2x_1$ 、 $y = y_4y_3y_2y_1$ 與 0，則此電路將執行 $x + y$ (當 $C = 0$ 時， $y \oplus 0 = y$) 之算術運算。
2. 當控制 $C = 1$ 時，4 位元加法器之輸入端 (x 、 y 與 C_{in}) 分別為 $x = x_4x_3x_2x_1$ 、 $\bar{y} = \bar{y}_4\bar{y}_3\bar{y}_2\bar{y}_1$ 與 1，則此電路將執行 $x + y_{2's}$ (當 $C = 1$ 時， $y \oplus 1 = \bar{y}$ ，再加上進位輸入 $C_{in} = 1$ ，即 $y_{2's} = \bar{y} + 1$) 算術運算，此時電路將執行 $x - y$ 之算術運算。

減法器(半減法器)


- ◆ **減法器**可用來執行兩個二進位數相減之算術運算，而沒有考慮到**借位傳輸** (Borrow Propagation) 問題之減法電路，因這種減法器**僅可執行 1 位元之二進位數相減**，故被稱為**半減器** (Half Subtractor)。而兩組二進位數相減之**運算規則**如下：

$$\begin{array}{r}
 0 \\
 - 0 \\
 \hline
 00
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 0 \\
 - 1 \\
 \hline
 11
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1 \\
 - 0 \\
 \hline
 01
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1 \\
 - 1 \\
 \hline
 00
 \end{array}$$

1 ← 被減數
 1 ← 減數

借位 差

 - ◆ 半減法器有**減數**與**被減數**等兩個輸入變數，分別用 x 與 y 來標示，兩數相減後會產生一個**差** (Difference) 與可能產生之**借位** (Borrow) 等兩個輸出變數，分別標示為 D 與 B 。




- ◆ 利用卡諾圖法對半減器之真值表進行邏輯化簡，可得簡化後之布林函數式如下：

$$D = \bar{x} \cdot y + x \cdot \bar{y} = x \oplus y$$


$$B = \bar{x} \cdot y$$

- ◆ 使用邏輯閘來實現半減法器之邏輯電路，如下圖所示。

 

減法器(全減法器)

 - ◆ 因考慮借位傳輸的問題，全減法器有被減數、減數與借位輸入等 3 個輸入變數，分別標示為 x 、 y 與 B_i ，而這 3 個輸入之二進位數相減後，會產生一個差 (Difference) 與可能產生一個借位 (Borrow) 等兩個輸出變數，分別標示為 D 與 B_o 。當得知輸入與輸出之變數後，即可繪出全減法器之方塊圖與真值表，如下圖所示。



(a) 方塊圖

x	y	B_i	D	B_o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1



(b) 真值表

◆ 利用卡諾圖法對上圖之真值表進行邏輯化簡，可得簡化後之布林函數式為

$$D = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot B_i + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{B}_i + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{B}_i + x \cdot y \cdot B_i = x \oplus y \oplus B_i$$

$$B_o = \bar{x} \cdot y + \bar{x} \cdot B_i + y \cdot B_i = \overline{(x \oplus y)} \cdot B_i + \bar{x} \cdot y$$

◆ 使用邏輯閘來實現全減法器之邏輯電路，如下圖所示。

  

註：上圖 (a) 與 (b) 皆可用來執行全減器運算功能之邏輯電路圖，而這兩個電路之輸出 D 皆為 $D = x \oplus y \oplus B_i$ ，而為使全減法器之邏輯電路圖有不同之表示方式，輸出 B_o 採用邏輯功能相同，但表示形式不同之布林函數式，即圖 (a) 之輸出 $B_o = \bar{x} \cdot y + \bar{x} \cdot B_i + y \cdot B_i$ ，而圖(b) 之輸出 $B_o = \overline{(x \oplus y)} \cdot B_i + \bar{x} \cdot y$ 。

十進位加減法器(9 的補數產生器)

- ◆ 使用 10 的補數之運算規則，以設計使用十進位加法器來取代十進位減法運算之方法。假設被減數 $x = x_4x_3x_2x_1$ 與減數 $y = y_4y_3y_2y_1$ 均為 4 位元之 BCD 碼，欲使用十進位加法器來取代十進位減法運算須對減數 y 取 10 的補數後，再與被減數 x 相加，即可執行 $x - y = x + y_{10}'s$ 之算術運算。
- ◆ 為實現十進位加 / 減法運算電路，首先應設計 9 的補數產生器，因 9 的補數產生器是一種組合邏輯電路，故其設計步驟如下：
 1. 因電路之輸入為 BCD 碼，故所設計之電路有 4 個輸入變數，分別標示為 y_4 、 y_3 、 y_2 與 y_1 等 4 個符號；而輸出為輸入之 9 的補數，故輸出亦應有 4 個輸出變數，分別以 z_4 、 z_3 、 z_2 與 z_1 等符號來標示。
 2. 因輸出為輸入之 9 的補數，故可用真值表來定義輸出與輸入之關係。

3. 利用卡諾圖化簡所得之真值表，以求得 z_4 、 z_3 、 z_2 與 z_1 之最簡布林函數式如下：


$$z_4 = \bar{y}_4 \cdot \bar{y}_3 \cdot \bar{y}_2$$

$$z_3 = \bar{y}_3 \cdot y_2 + y_3 \cdot \bar{y}_2 = y_3 \oplus y_2$$

$$z_2 = y_2$$


$$z_1 = \bar{y}_1$$

 4. 最後使用邏輯閘來實現 z_4 、 z_3 、 z_2 與 z_1 之布林函數式，即可得 9 的補數產生器之組合邏輯電路，如下圖所示。



十進位加 / 減法器

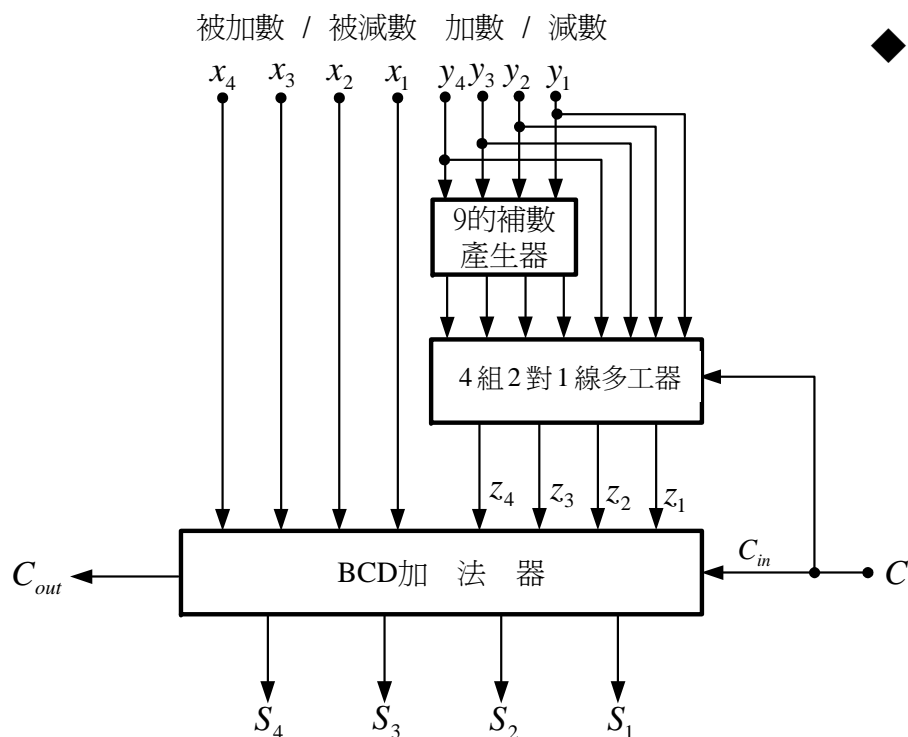- ◆ 設計之十進位加 / 減法算術運算電路，欲執行加法運算時，則被加數 x 與加數 y 必須保持不變；而欲執行減法運算時，被減數 x 必須保持不變，而對減數 y 取 10 的補數。根據以上之討論，即可得執行兩個 BCD 碼 (x 與 y) 之十進位加 / 減法算術運算電路，如下圖所示。



- ◆ 觀察左圖可知，十進位加 / 減法算術運算電路之邏輯運算功能如下：


1. 當選擇 $C = 0$ 時，BCD 加法器之輸入端 (x 、 z 與 C_{in}) 分別為 x 、 y 與 0，則此電路將執行 $x + y$ 之十進位 (BCD 碼) 算術運算。
2. 當選擇 $C = 1$ 時，BCD 加法器之輸入 (x 、 y 與 C_{in}) 分別為 x 、 $y_9'S$ 與 1，則此電路將執行 $x + y_{10'S}$ (當 $C = 1$ 時， $z = y_9'S$ 再加上進位輸入 $C_{in} = 1$ ，即 $y_{10'S} = y_9'S + 1$) 算術運算，此時電路將執行 $x - y$ 之十進位 (BCD 碼) 算術運算。

二進位乘法器

- ◆ 由於積體電路製造技術的持續進步，目前算術電路中之**乘法運算**，皆直接用**乘法器** (Multiplier) 來完成，而**不再使用加法器來代替**，以加快算術電路之運算速度。
- ◆ 二進位數之乘法原理與十進位相同，必須考慮各個位元相乘後之**加權位置**，因**乘法可視為連續之加法**，二進位乘法器亦是依此原理設計出來的。
- ◆ **乘法器** (Multiplier) 是一種**組合邏輯電路**，而兩個 1 位元之二進位數 x 與 y 之乘法運算規則如下：

$$\begin{array}{r} 0 \\ \times 0 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \\ \times 1 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ \times 0 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ \times 1 \\ \hline 1 \end{array}$$

 - ◆ 觀察上面之乘法運算規則，**兩個 1 位元之二進位數乘法運算與兩個輸入的 AND 閘之邏輯運算（真值表）完全相同**，故兩個 **1 位元** 之二進位（分別標示為 x 與 y 之符號）**乘法電路**，可用 **AND 閘** 來實現，且兩數相乘後之輸出僅有 1 個，使用 M 之符號來標示，如下圖所示。



2 位元與 2 位元之乘法器


- ◆ 兩組 n 個位元之二進位數相乘的運算規則與兩組十進位數相乘一樣，欲執行被乘數 $a = a_2a_1$ 與乘數 $b = b_2b_1$ 之 $2bit \times 2bit$ 乘法運算，依二進位乘法之運算規則，可得以下之計算式：

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cc} a_2 & a_1 \\ \times & b_2 & b_1 \\ \hline a_2 \cdot b_1 & a_1 \cdot b_1 \\ + & C_3 & a_2 \cdot b_2 & a_1 \cdot b_2 \\ \hline M_4 & M_3 & M_2 & M_1 \end{array}
 \end{array}$$

其中

$$\begin{aligned}
 M_1 &= a_1 \cdot b_1 \\
 M_2 &= a_2 \cdot b_1 + a_1 \cdot b_2 \\
 M_3 &= a_2 \cdot b_2 \\
 M_4 &= C_3
 \end{aligned}$$

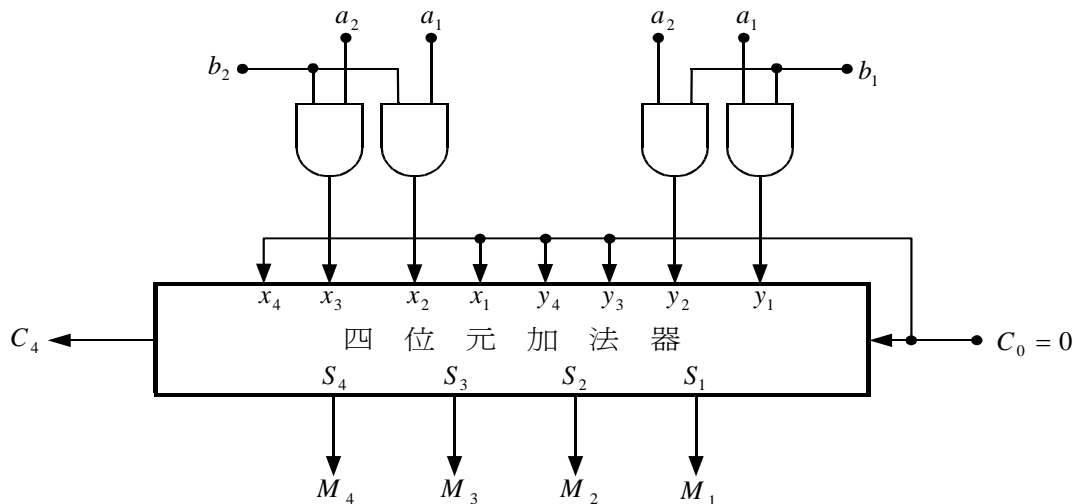- ◆ 觀察 $M_1 \sim M_3$ 之乘積可知，欲執行 $2bit \times 2bit$ 乘法器之邏輯電路，至少需 4 個 AND 閘與 2 個全加法器，故可用 4 位元加法器來實現較為簡單，如下圖所示。




註 1：上面之方程式為數學運算式，而非布林函數式，其中「+」之符號為算術運算之加法，而非 OR 之邏輯運算

註 2：4 位元加法器之電路，已經考慮進位傳輸之問題，故在設計乘法電路時，可省去考慮進位傳輸之困擾。

4 位元與 4 位元之乘法器

◆ 被乘數 $a = a_4a_3a_2a_1$ 與乘數 $b = b_4b_3b_2b_1$ ，依乘法之運算規則，可得以下之計算式：

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 a_4 & a_3 & a_2 & a_1 \leftarrow \text{被乘數} \\
 \times & b_4 & b_3 & b_2 & b_1 \leftarrow \text{乘數} \\
 \hline
 & a_4 \cdot b_1 & a_3 \cdot b_1 & a_2 \cdot b_1 & a_1 \cdot b_1 \\
 & a_4 \cdot b_2 & a_3 \cdot b_2 & a_2 \cdot b_2 & a_1 \cdot b_2 \\
 & a_4 \cdot b_3 & a_3 \cdot b_3 & a_2 \cdot b_3 & a_1 \cdot b_3 \\
 + & C_4 & a_4 \cdot b_4 & a_3 \cdot b_4 & a_2 \cdot b_4 & a_1 \cdot b_4 \\
 \hline
 M_8 & M_7 & M_6 & M_5 & M_4 & M_3 & M_2 & M_1 \leftarrow \text{乘積}
 \end{array}
 \end{array}$$

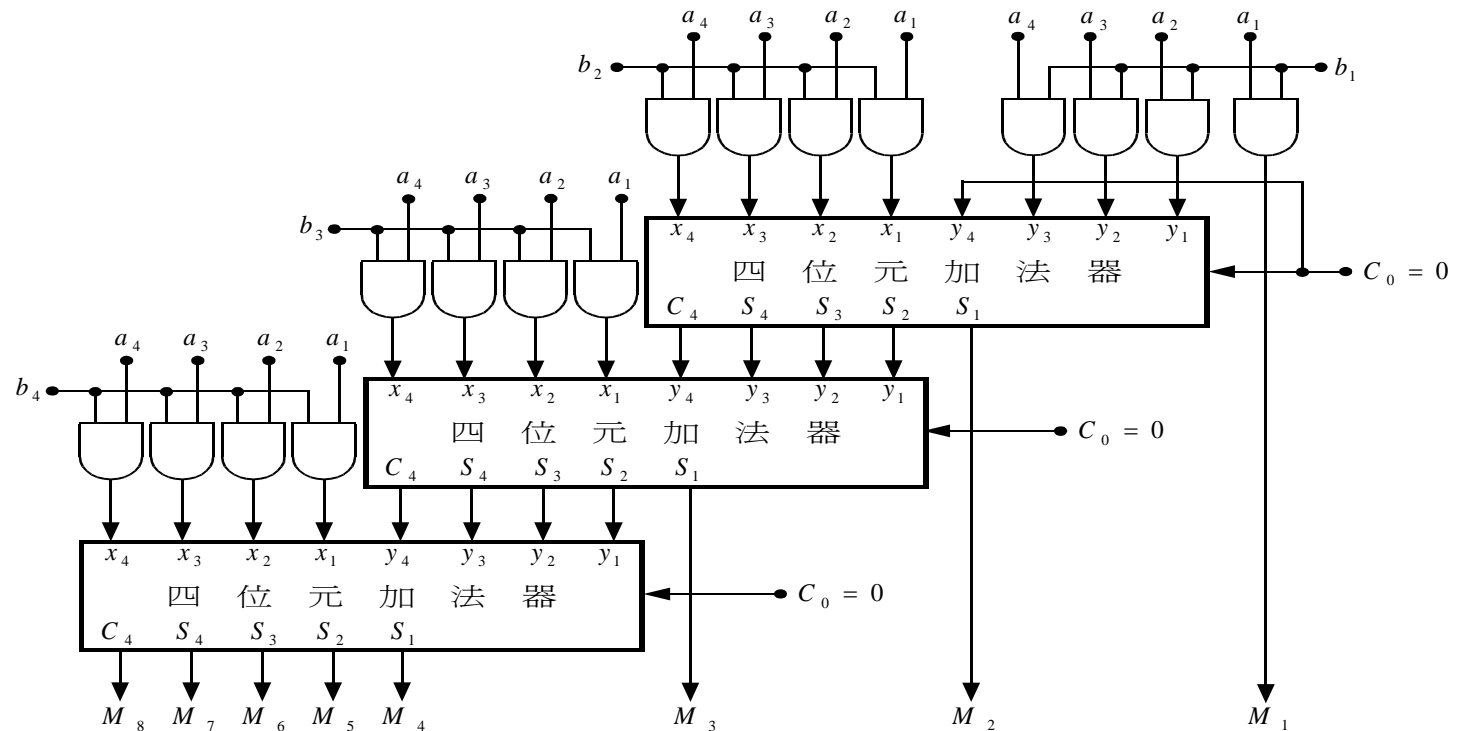


算術邏輯單元(概述)


- ◆ 將**算術運算**(Arithmetic Operation)與**邏輯運算**(Logic Operation)合併在同一個邏輯電路，稱為**算術邏輯單元** (Arithmetic Logic Unit; **ALU**)，藉著**選擇變數**之改變，不但可用來執行各種加、減法之**算術運算**，亦可用來實現一些 AND、OR、NOT 與 XOR 等**基本邏輯運算**。
- ◆ 設計算術邏輯單元需遵循一定的**設計步驟**：
 - 1、先考慮**算術運算電路**。
 - 2、藉由**改變算術運算之邏輯功能**，以實現所需之**邏輯運算**。
 - 3、若尚有未能實現之邏輯運算，則再**修正算術運算電路**，以得到符合實際所需之**算術邏輯運算單元**。

算術運算電路之設計

 
- ◆ 實現算術運算電路的基本元件為**全加法器**(FA)，首先假設 FA 之被加數與加數分別為 a 與 b ，當給予 FA 之被加數 a 、加數 b 與進位輸入端 C_i 不同之邏輯值時，便可得到**各種不同功能之算術運算電路**，如下圖所示。




(a) 通過 a

 


(b) 遞增 a

 


(c) 加法運算

 


(d) 有進位輸入之加法運算

 


(e) 遞減 a

 

(f) 通過 a

 


(g) a 加 b 之 1 的補數

 

 (h) 減法運算

- ◆ 藉由兩個選擇變數 S_2 與 S_1 ，即可用來控制輸入變數 b 之真 / 補、 $1/0$ (True/Complement、One/Zero Element) 之組合邏輯電路，如下圖所示。




(a) 邏輯電路圖

S_2	S_1	輸出 f
0	0	0
0	1	b
1	0	1
1	1	\bar{b}

(b) 邏輯運算功能表


◆ 若分別加入被加數 a 、加數 b 之輸入端與進位輸入 C_{in} ，便可結合算術運算功能在同一個邏輯電路，而此電路圖與功能表如下圖所示。

S_2	S_1	C_{in}	y	輸出 f	算 術 運 算 功 能
0	0	0	0	a	通過 a
0	0	1	0	$a + 1$	遞增 a
0	1	0	b	$a + b$	加法運算
0	1	1	b	$a + b + 1$	有進位輸入之加法運算
1	0	0	1	$a - 1$	遞減 a
1	0	1	1	a	通過 a
1	1	0	\bar{b}	$a + \bar{b}$	a 加 b 之 1 的補數
1	1	1	\bar{b}	$a + \bar{b} + 1$	減法運算 ($a + b_{2's} = a - b$)

 


邏輯運算單元之設計

 - ◆ 若再增加一條選擇線 S_3 與部分組合邏輯電路，便可將上圖改變為可產生 OR、AND、XOR 與 NOT 等 4 個邏輯運算之算術邏輯電路，如下圖所示。




◆ 當選擇線 S_3 、 S_2 與 S_1 具不同值，且 $C_{in} = 0$ 時，產生下列邏輯運算功能：

 
1. 當 $S_3S_2S_1 = 100$ 時，全加法器之輸入端 $x = a + b$ 、 $y = 0$ ，則全加法器之輸出 $f = x \oplus y = (a + b) \oplus 0 = a + b$ ，故此時電路便可執行 OR 之邏輯運算。



 
2. 當 $S_3S_2S_1 = 101$ 時，全加法器之輸入端 $x = a$ 、 $y = b$ ，則全加法器之輸出 $f = x \oplus y = a \oplus b$ ，
故此時電路便可執行 XOR 之邏輯運算。



 3. 當 $S_3S_2S_1 = 110$ 時，全加法器之輸入端 $x = a$ 、 $y = 1$ ，則全加法器之輸出 $f = x \oplus y = a \oplus 1 = \bar{a}$ ，故此時電路便可執行 NOT 之邏輯運算。



 4. 當 $S_3S_2S_1=111$ 時，全加法器之輸入端 $x=a+\bar{b}$ 、 $y=\bar{b}$ ，則全加法器之輸出 $f = x \oplus y = (a+\bar{b}) \oplus \bar{b} = [(\overline{a+\bar{b}}) \cdot \bar{b}] + [(a+\bar{b}) \cdot \bar{\bar{b}}] = a \cdot b$ ，故此時電路便可執行 AND 之邏輯運算。



算術邏輯單元之設計

- ◆ 若分別結合**算術運算**與**邏輯運算**功能，便可實現 1 位元**算術邏輯單元**之設計，如上圖所示，而結合後之整體算術邏輯運算功能表，如下表所示。

S_3	S_2	S_1	C_{in}	x	y	輸出 f	算術邏輯運算功能
0	0	0	0	a	0	a	通過 a
0	0	0	1	a	0	$a + 1$	遞增 a
0	0	1	0	a	b	$a + b$	加法運算
0	0	1	1	a	b	$a + b + 1$	有進位輸入之加法運算
0	1	0	0	a	1	$a - 1$	遞減 a
0	1	0	1	a	1	a	通過 a
0	1	1	0	a	\bar{b}	$a + \bar{b}$	a 加 b 之 1 的補數
0	1	1	1	a	\bar{b}	$a + \bar{b} + 1$	減法運算 ($a + b_{2'S} = a - b$)
1	0	0	×	$a + b$	0	$a + b$	OR
1	0	1	×	a	b	$a \cdot b$	XOR
1	1	0	×	a	1	$a \oplus b$	NOT
1	1	1	×	$a + \bar{b}$	\bar{b}	\bar{a}	AND

數值比較器(1 位元之數值比較器)

◆ **數值比較器**(Magnitude Comparator)是一種組合邏輯電路，它可決定一數值大於、等於或小於另一數值。首先討論**一位元之比較器**設計步驟列述如下：

1. 欲比較兩個 1 位元之二進位數之邏輯電路應有 **2 個輸入變數**，分別標示為 x 與 y 之符號；而兩數值比較結果，可指出兩數值間大於、等於或小於之關係，故此電路應有 **3 個輸出變數**，分別標示為 $f_1(x > y)$ 、 $f_2(x = y)$ 與 $f_3(x < y)$ 之符號。
2. 因輸出可指出兩數值 (x 與 y) 間之大於、等於或小於之關係，且兩個數值比較大小之結果，亦**僅有一個輸出成立** (此情況可設定為**邏輯 1**)，其它兩個輸出不成立 (此情況可設定為邏輯 0)，故可用下面之**真值表**來定義輸出與輸入間的關係。

輸 入		輸 出		
x	y	$f_1(x > y)$	$f_2(x = y)$	$f_3(x < y)$
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0


3. 利用卡諾圖對上面之真值表進行邏輯化簡，以求得輸出之最簡布林函數式

$$f_1(x > y) = x \cdot \bar{y}$$

$$f_2(x = y) = \bar{x} \cdot \bar{y} + x \cdot y = \overline{(x + y) \cdot (\bar{x} + \bar{y})} = \overline{\bar{x} \cdot y + x \cdot \bar{y}}$$

$$f_3(x < y) = \bar{x} \cdot y$$

 4. 使用邏輯閘來實現以上 3 個輸出布林函數式，即可繪出 1 位元數值比較器之邏輯電路，如右圖所示。




n 位元之數值比較器


- ◆ 欲設計 n 位元之數值比較器，若使用真值表來表示，則可產生 2^{2n} 種組合，所以用傳統組合邏輯設計方法，則會變得相當不實用。因此必須發展一套直接、有效之程序 (Procedure) 來解決此類問題，而此種解決問題之程序稱為演算法 (Algorithm)。
- ◆ 以比較 $x = x_4x_3x_2x_1$ 與 $y = y_4y_3y_2y_1$ 兩組二進位數之大小為例，以說明使用演算法來設計 4 位元數值比較器之方法。首先使用演算法來發展出兩組 4 位元之二進位 (x 與 y) 數值比較器的真值表，如下表所示。

輸 入				輸 出		
$x_4 \setminus y_4$	$x_3 \setminus y_3$	$x_2 \setminus y_2$	$x_1 \setminus y_1$	$f_1(x > y)$	$f_2(x = y)$	$f_3(x < y)$
$x_4 > y_4$	×	×	×	1	0	0
$x_4 < y_4$	×	×	×	0	0	1
$x_4 = y_4$	$x_3 > y_3$	×	×	1	0	0
$x_4 = y_4$	$x_3 < y_3$	×	×	0	0	1
$x_4 = y_4$	$x_3 = y_3$	$x_2 > y_2$	×	1	0	0
$x_4 = y_4$	$x_3 = y_3$	$x_2 < y_2$	×	0	0	1
$x_4 = y_4$	$x_3 = y_3$	$x_2 = y_2$	$x_1 > y_1$	1	0	0
$x_4 = y_4$	$x_3 = y_3$	$x_2 = y_2$	$x_1 < y_1$	0	0	1
$x_4 = y_4$	$x_3 = y_3$	$x_2 = y_2$	$x_1 = y_1$	0	1	0

 - ◆ 比較兩組多位元之二進位數之大小，需由兩個最高有效位元(MSB)開始比較，若此對位元不相等，則兩數值之大小立刻可以決定，而不必理會比 MSB 低之二進位數；若兩個 MSB 相等，再比較下一對權位較低之有效位元，直到有一對有效位元不相等為止。若 4 個有效位元皆相等，則表示 x 與 y 相等。根據以上之說明，即可設計出 4 位元數值比較器之邏輯電路，如下圖所示。



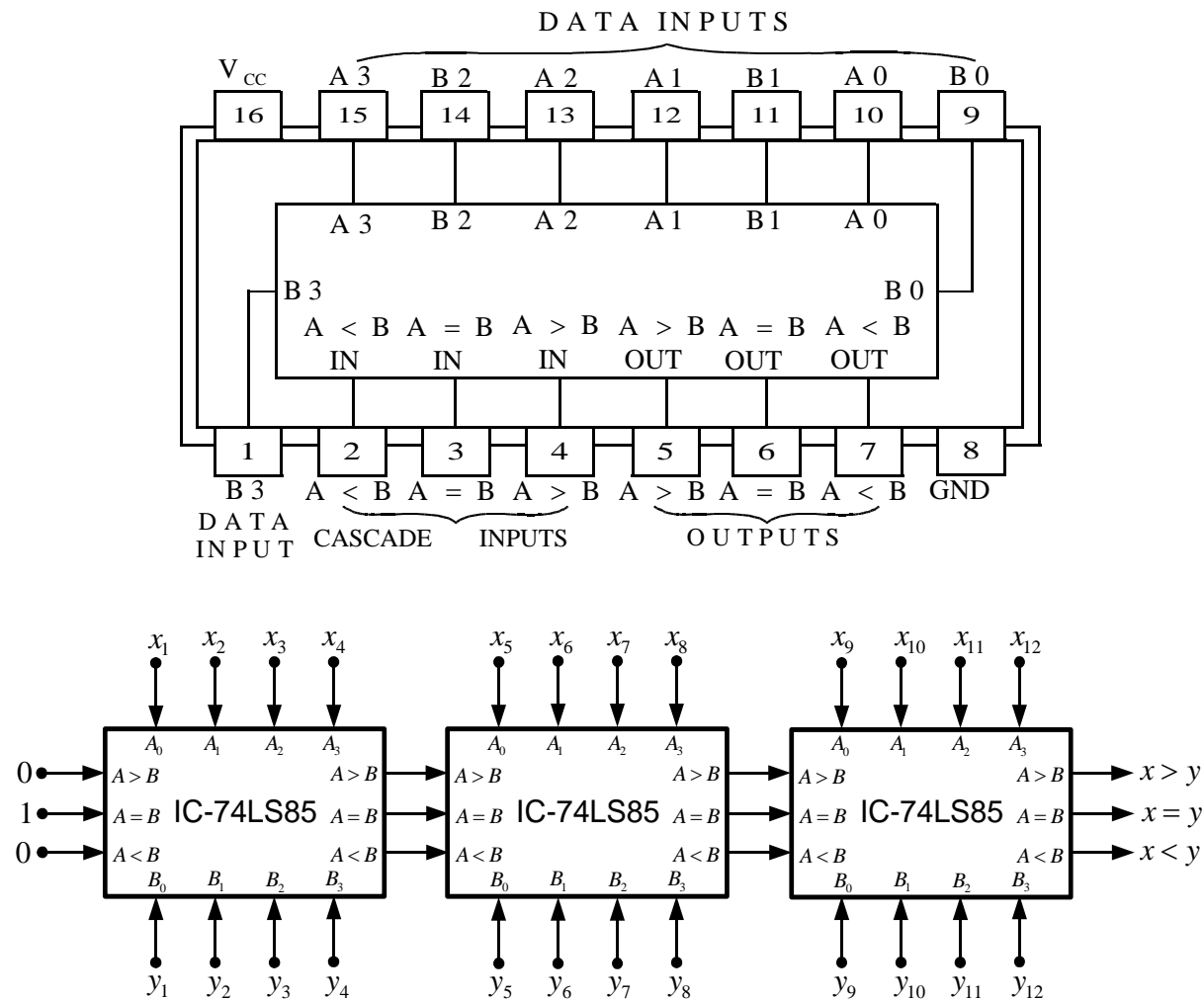- ◆ IC-74LS85 除了提供 4 位元比較器之所有輸入與輸出接腳外，另外增加「 $A > B$ 」(第 4 腳)、
「 $A = B$ 」(第 3 腳) 與「 $A < B$ 」(第 2 腳)等 3 個串級(Cascade)接腳，利用此 3 個接腳，可
用串接多個 IC-74LS85，以實現超過 4 個位元之數值比較器，如下圖所示。



問題討論

1、試分別說明**半加法器**(Half Adder)與**全加法器**(Full Adder)在執行二進位加法運算時，並討論兩者之功能有何不同。

解：

- (a)、**半加法器**：未考慮進位傳送之運算，僅可對兩個1個位元之2進位數進行加法運算。
- (b)、**全加法器**：有考慮進位傳送之運算，因此可用串接之方式對超過兩個1個位元之2進位數進行加法運算。

2、試討論串接 4 個全加法器所設計之 4 位元並行加法器的缺點，並請說明改善之方法。

解：

- (a) 使用並行加法器來執行二進位數的加法運算時，雖然所有加數與被加數之信號皆為已知，但較高位元之加法運算，必須等較低位元相加，得到穩定的進位訊號後，才能得到正確之結果，即加數與被加數通過邏輯閘之層數與加數、被加數之位元數成正比關係，因訊號通過邏輯閘會造成時間延遲之關係，因此會造成嚴重進位傳輸延遲之問題。
- (b) 為了加快算術運算速度（假設每個邏輯閘之傳輸延遲時間皆相同之條件下），可從改良電路著手，以減少等待進位所造成之傳輸延遲時間。而目前於減少進位傳輸延遲之方法非常多，其中最廣泛使用之方法為前視進位加法 (Look-Ahead Carry) 原理。

3、試分別說明**半減法器**(Half Subtractor)與**全減法器**(Full Subtractor)在執行二進位加法運算時，並討論兩者之功能有何不同。

解：

- (a) **半減法器**：未考慮借位傳送之運算，僅可對兩個1個位元之2進位數進行減法運算。
- (b) **全減法器**：有考慮借位傳送之運算，因此可用串接之方式對超過兩個1個位元之2進位數進行減法運算。

4、試討論**算術邏輯單元**(ALU)之基本定義。

解：

將**算術運算** (Arithmetic Operation) 與**邏輯運算** (Logic Operation) 合併在同一個邏輯電路，此種電路稱為**算術邏輯單元** (Arithmetic Logic Unit; ALU)，它可**實現多種功能之組合邏輯函數**，即藉著選擇變數之改變，不但可用來執行**各種加、減法之算術運算**，亦可用來實現一些 AND、OR、NOT 與 XOR 等基本邏輯運算。

5、試繪出十進位加法器 (Decimal Adder) 之邏輯電路圖，並說明電路進行 6 加 9 之運算過程 (請在邏輯電路上標示出每個邏輯閘輸入與輸出端之邏輯值)。

解：

